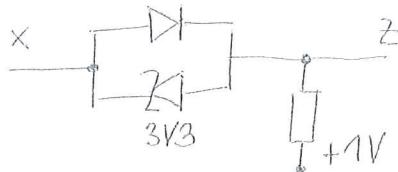



1. kolokvij Elektronike v fiziki (FMT)

4. april 2018


1. Narišite graf z odvisnostjo izhodne napetosti z od vhodne napetosti x , za vrednosti x med -5V in 5V.



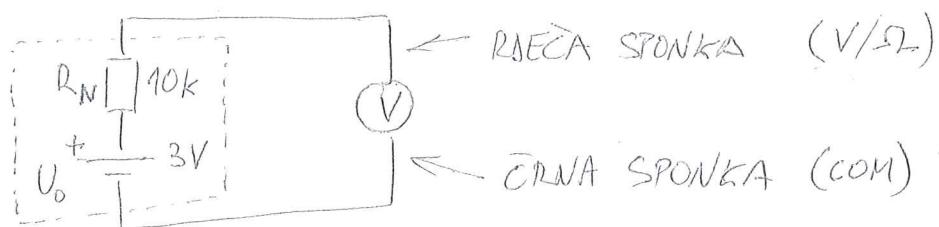
2. Koliko pokaže narisani merilnik napetosti z notranjo upornostjo $1M\Omega$?



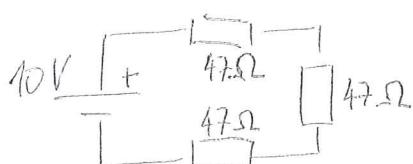
3. Narišite popravljeno shemo, kjer je v vezje vezan tudi ampermeter tako, da meri tok skozi ostale elemente. Kolikšen tok pokaže? Upornost ampermetra je 10Ω . Označite, kako ste razporedili rdečo in črno sponko instrumenta.



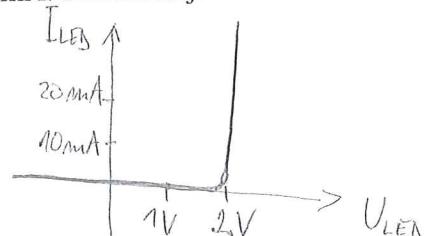
4. Izračunajte vrednost R , pri kateri skozi LED teče 20mA. Priložena je karakteristika LED.




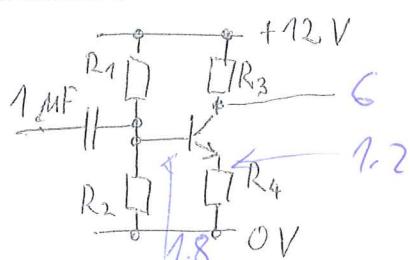
5. Izberite vrednosti upornikov tako, da bo velikost ojačanja 5 in delovna točka izhoda pri 6V. Poraba vezja naj ne bo večja od 2mA.



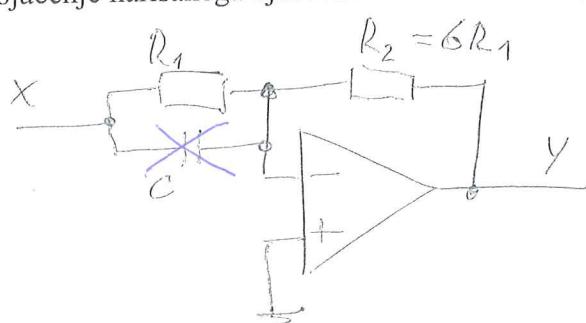6. Kolikšno je ojačenje narisanega ojačevalnika za frekvence, ki so mnogo nižje od $1/R_1C$?




① Graf y/x $[-5, +5]$

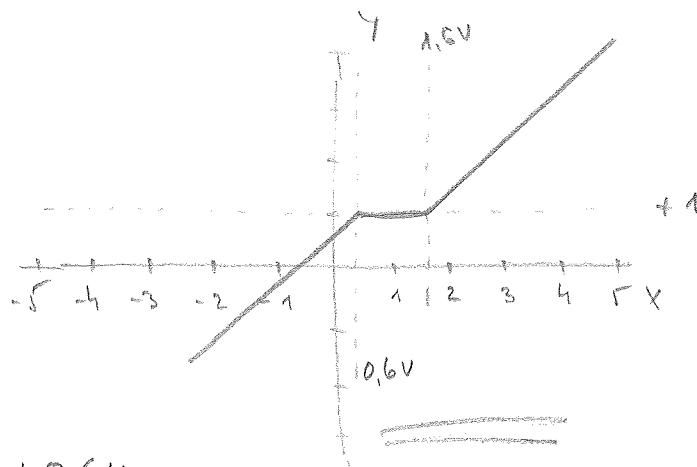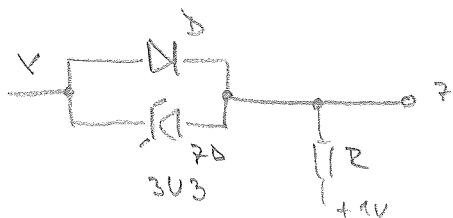


- \Rightarrow prevaja, ko je $x \geq 1V + 0.6V$
- \Rightarrow prevaja v prevozi smeri, ko je $x \leq 1V - 0.6V$
- \Rightarrow prevaja v zapravi smeri, ko je $x \geq 1V + 3.3V$, ker se ne more zgoditi zacetki Δ

② odčitek?

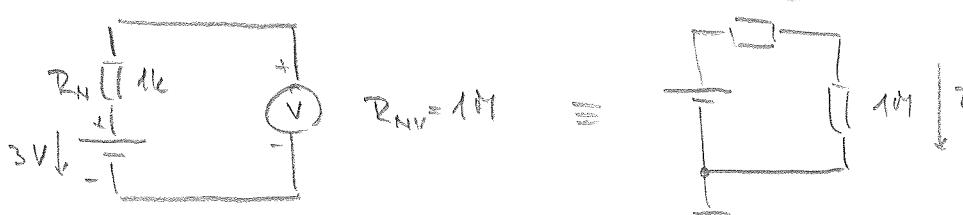


$$\text{odčitek} = 3V \cdot \frac{1M\Omega}{1M\Omega + 1k\Omega} = \underline{\underline{2.997V}} \quad \text{ali cca. } 1\% \text{ premalo}$$

③ Merjenje fka


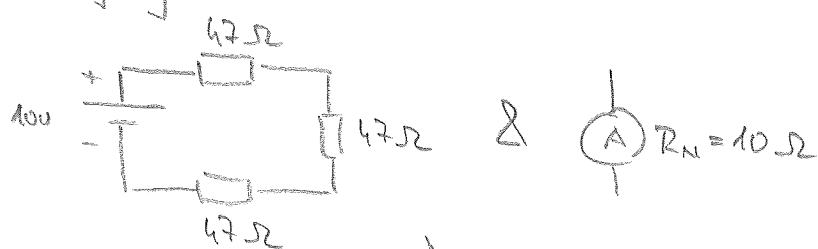


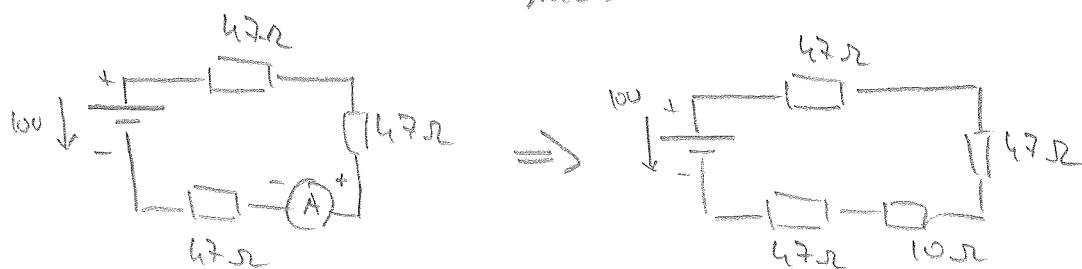↓
nepi izmerniči v tokovnog, mpr.
prelini ūico in na prelinoj
meto ušeri A-meter




b)

$$I = \frac{10 \text{ V}}{47 \Omega + 47 \Omega + 47 \Omega + 10 \Omega} = \frac{10 \text{ V}}{151 \Omega} = \underline{\underline{66,22 \text{ mA}}}$$

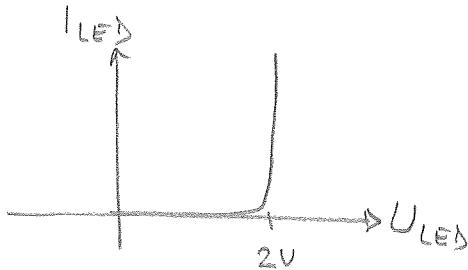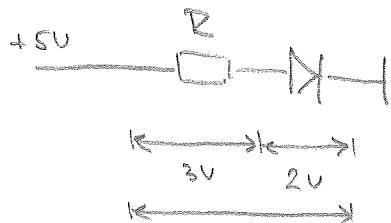(4) delčki z za $I = 20 \text{ mA}$ 

$$I = \frac{3 \text{ V}}{R} \Rightarrow R = \frac{3 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = \underline{\underline{150 \Omega}}$$

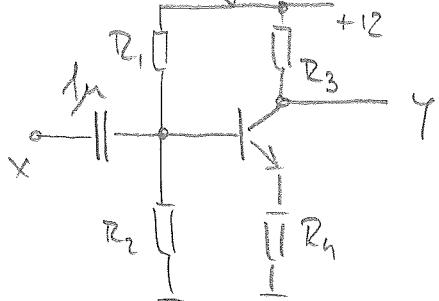(5) TR, ogrejivo in delčna napetost : $\alpha = 5$, $\langle \gamma \rangle = 6 \text{ V}$ 

$$I = 2 \text{ mA}$$

pridržno računanje : $\alpha = 5 \Rightarrow \frac{R_3}{R_4} = 5$

$$I_c \div I = 2 \text{ mA} \Rightarrow \text{na } R_3 \text{ je } 6 \text{ V}$$

$$R_3 = \frac{6 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = \underline{\underline{3 \text{ k}}}$$

$$R_4 = \frac{R_3}{5} = \underline{\underline{600 \Omega}}$$

$$\text{zato je na } R_4 \text{ nepotest : } U_{R_4} = R_4 \cdot I_c \\ = 600 \Omega \cdot 2 \text{ mA} = \underline{\underline{1,2 \text{ V}}}$$

$$\text{kar zameva } U_B = 1,2 \text{ V} + 0,6 \text{ V} = \underline{\underline{1,8 \text{ V}}}$$



n baro teče I_E , ki tipično greši $I_c/I_B = I_c/100 = 20 \mu\text{A}$ zato izberemo teč skozi R_1 in $R_2 \Rightarrow I_{R_{12}} = 10 \cdot I_B = 200 \mu\text{A}$ iz tega dolvodimo R_2 : Ma njen je 1kV, shranjuji teč 200μA, torej :

c)

$$R_2 = \frac{1.8V}{200\mu A} = \underline{\underline{9k}}$$

ma R_1 je nepotisk $U_{2A} = (12 - 1.8)V = 10.2V$, tří je $200\mu A$:
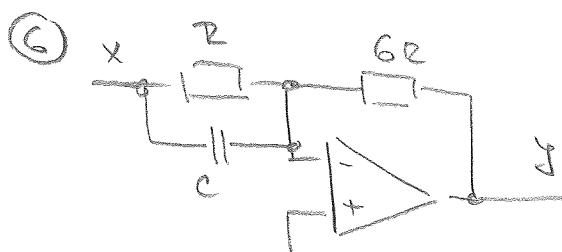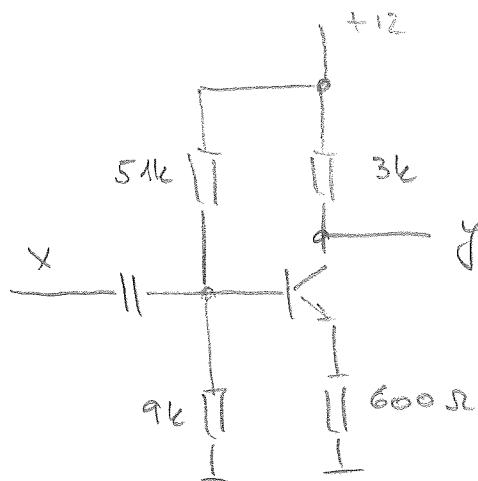
$$R_1 = \frac{10.2V}{200\mu A} = \underline{\underline{51k}}$$



při vstřívání zdroje




$$I_R + I_c + I_{6R} = 0$$




$$\frac{x}{R} + \frac{x}{1/j\omega C} + \frac{y}{6R} = 0$$

trej: $y = -x \left[\frac{6R}{R} + j\omega 6RC \right]$; $\omega \ll \frac{1}{RC}$

tole lze s použitím

$y = -6x$ ⇒ ojádřuje je -6

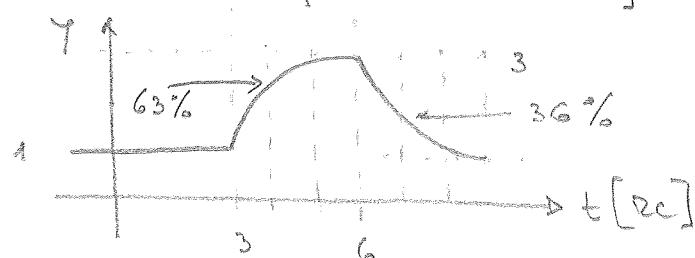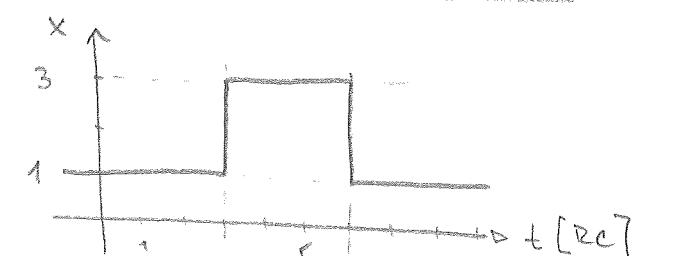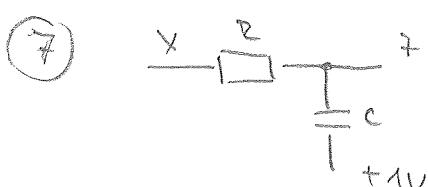

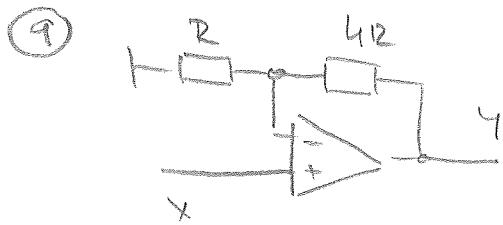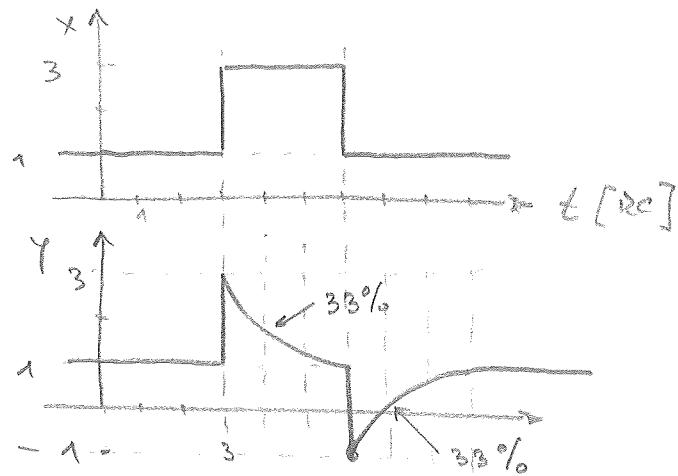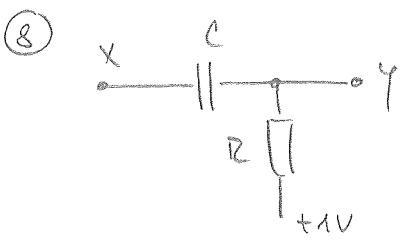

$$x = 2 \sin \omega t [V]$$

$$SR = 100 V/\mu s$$

$$y = x \left[1 + \frac{4R}{R} \right] = 5$$

$$= 2 \cdot \sin \omega t \cdot 5 = \underline{\underline{10 \sin \omega t}}$$

max. zahľadovaná frekvencia $\leq SR$ ojedinečná

$$\max \left[\frac{dy}{dt} \right] = \max \left[10 \omega \cos \omega t \right] = 10\omega \leq SR$$

Max = 1

$$\omega \leq \frac{SR}{10} = \frac{100}{10 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{10 MHz}}$$



c) ideálni OP \Rightarrow napäťa medzi výstavom a je nula ϕ

b) zapísť výplňnosťneho rovnice $w = b$

$$I_{1k} + I_{5k} = 0$$


$$\frac{w-a}{1k} + \frac{w-b}{5k} = 0 \Rightarrow 5b - 5a + b = ?$$

$$\underline{\underline{? = 6b - 5a}}$$


2. kolokvij iz Elektronike (FMT)

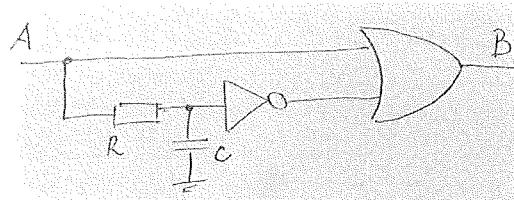5. junij 2018


- Vhod A alternira med logičnima 0 in 1 s periodo 100ms. Narišite grafa vsaj dveh period časovnega poteka vhodnega stanja A in izhodnega B . Produkt RC je 10ms.



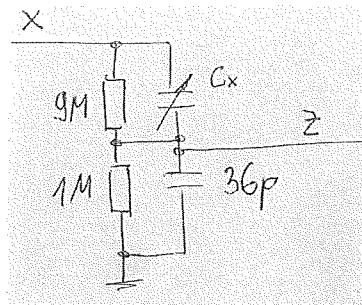
- Narisan je električni model osciloskopske sonde in vhodnega dela osciloskopa. Nastavljeni kondenzator C_x nastavimo na 4pF. Na vhod x vodimo harmoniske signale različnih frekvenc. Narišite Bodejev diagram za ojačenje in za fazni zamik za izhod z .



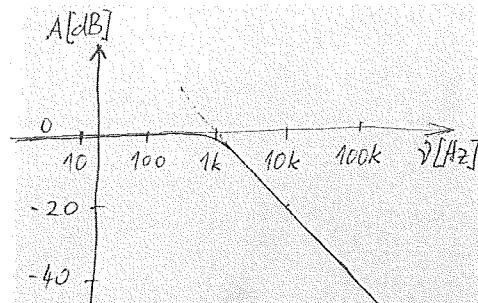
- Na vhod vezja z narisano ojačevalno karakteristiko je priključen sinusni signal s frekvenco 100kHz in amplitudo 10V. Ocenite amplitudo izhodnega signala.



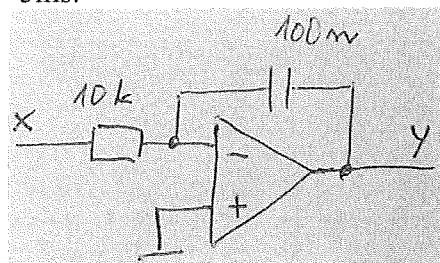
- Ob času $t = 0$ je kondenzator prazen in vhodna napetost x je -2V. Ob času $t = 2\text{ms}$ napetost x dvignemo na 2V, ob času $t = 3\text{ms}$ pa jo spustimo na 0V. Narišite potek izhodne napetosti y za obdobje od $t = 0$ do $t = 5\text{ms}$.



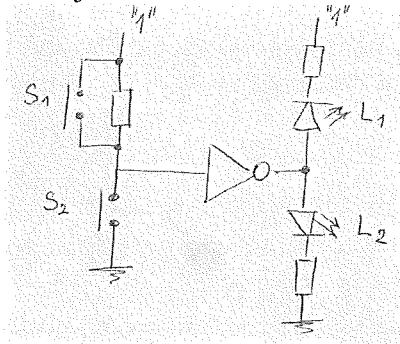
5. Pri katerih kombinacijah stanj stikal S_1 in S_2 sveti LED L_1 in kdaj L_2 ?



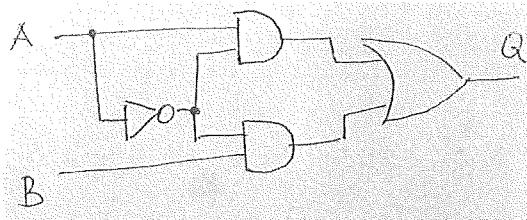
6. Zapiši tabelo izhodnih vrednosti Q za vse možne kombinacije A in B .



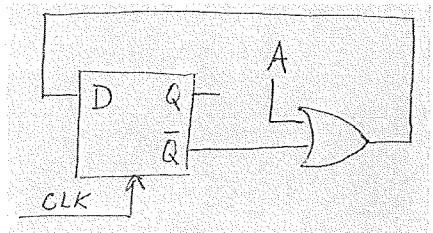7. Narišite diagram stanj Q za narisani avtomat, z označenimi odvisnostmi prehodov od vrednosti vhoda A .



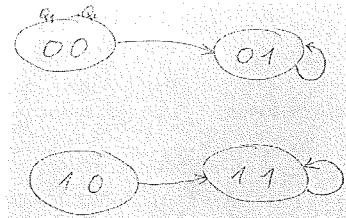8. Narišite sinhroni avtomat, ki implementira narisani diagram stanj.



9. Z najmanjšim možnim multiplekserjem in negacijskimi vrati realizirajte vezje, ki med števili od $000_{(2)}$ do $111_{(2)}$ (torej od nič do sedem) z logično »1« označi praštevila.



10. Poenostavite Boolov izraz $Z = C B + C \bar{B} + B + A(B + \bar{B})$.

Časa za reševanje je 60 minut, zapiskov ne uporabljamo. Srečno! M.V.


2. kolozvij Elektronika v fak., 5. junij 2018

e)

①

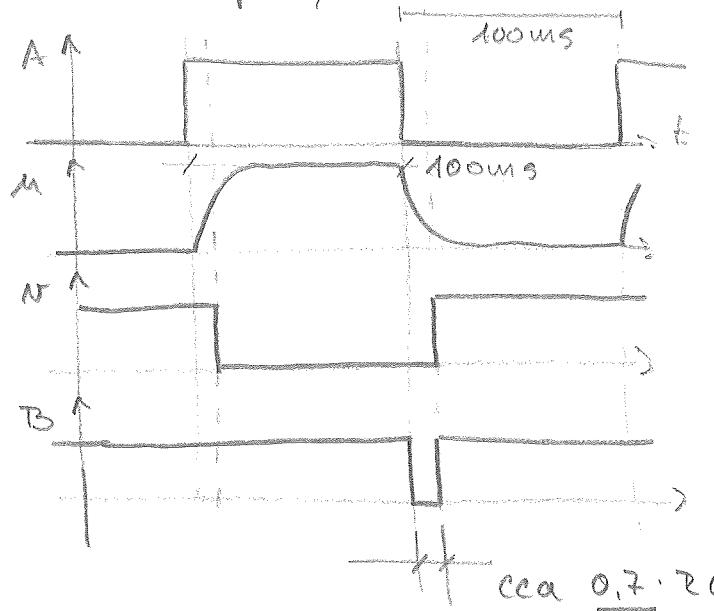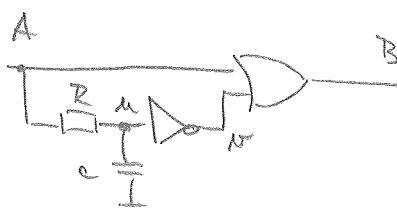

②

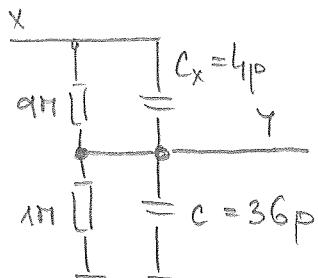

voltiščna enačba:


$$I_{9M} + I_{1M} + I_{Cx} + I_C = 0$$

$$\frac{Y-X}{9M} + \frac{Y}{1M} + \frac{Y-X}{\frac{1}{i\omega 4p}} + \frac{Y}{\frac{1}{i\omega 36p}} = 0$$

$$Y - X + Y - X \cdot i\omega \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 9 + Y \cdot i\omega \cdot 36 \cdot 10^{-6} \cdot 9 = 0$$

$$10Y + i\omega Y \cdot 9 \cdot 10^{-6} (4 + 36) = X (1 + 36 \cdot i\omega \cdot 10^{-6})$$

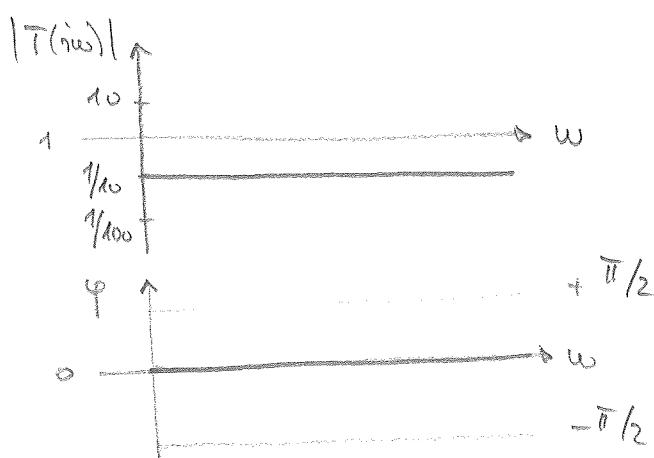
$$Y = \frac{X}{10} \quad \frac{1 + 36 \cdot i\omega \cdot 10^{-6}}{1 + 36 \cdot i\omega \cdot 10^{-6}} = \frac{X}{10} \quad \checkmark \quad \text{pravilno kompleksna sonda}$$



$$|T(iw)| = \frac{1}{10}$$

$$\varphi = 0^\circ$$




f)

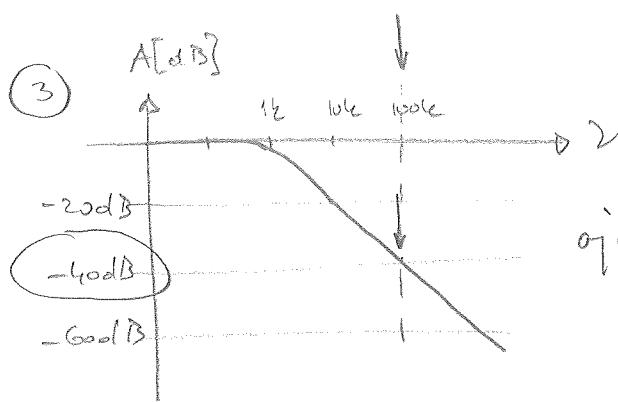


ojacenje pri $f = 100 \text{ kHz}$ je $1/100$

torej:
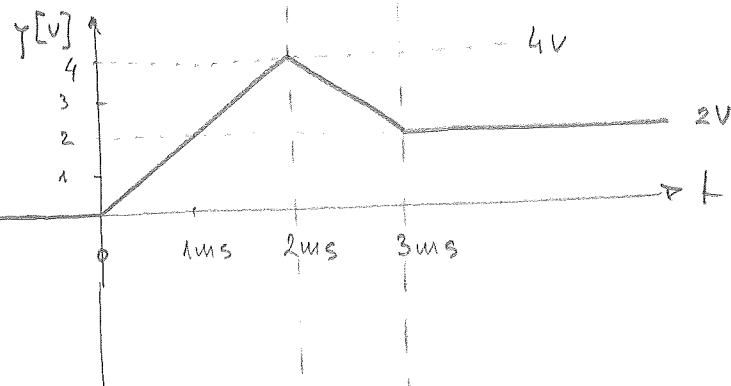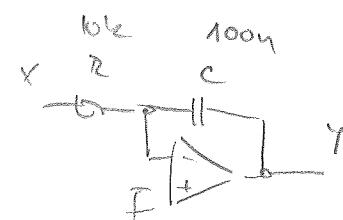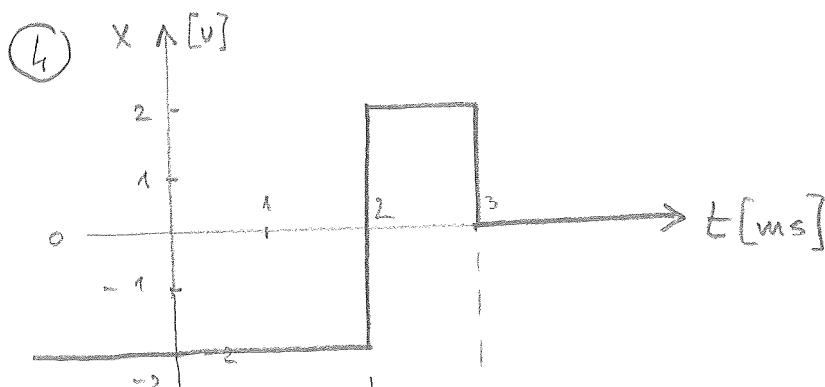
$$\frac{1}{10[V]} \rightarrow \boxed{\frac{1}{100}} \rightarrow \boxed{\frac{1}{10}[V]}$$


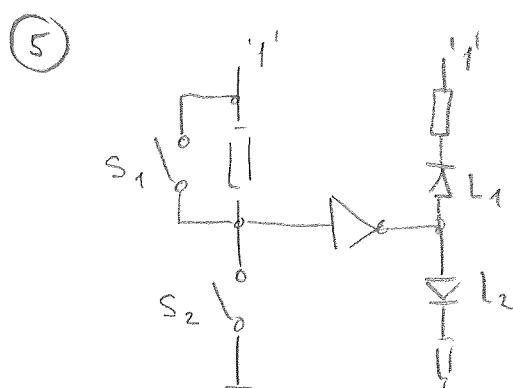
$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{RC} \int x dt \\ &= -\frac{1}{10^4 \cdot 10^{-8}} \int x dt \\ &= -10^3 \int x dt \end{aligned}$$




L_1 ne sveti, ker ma večji me
more biti repetoshi, ki bo
prekala kde

L_2	S_1, S_2	I_2
	0 0	ne sveti
	0 1	sveti
	1 0	ne sveti

moventi kombol slike S_1/S_2



(6)

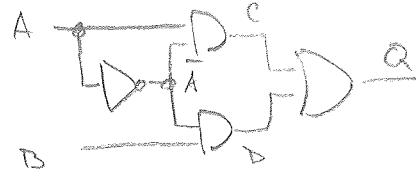


A	B	\bar{A}	C	D	Q
0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0

g)

(7)

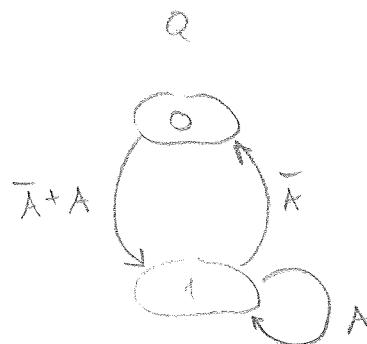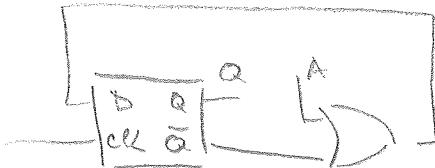


(8)

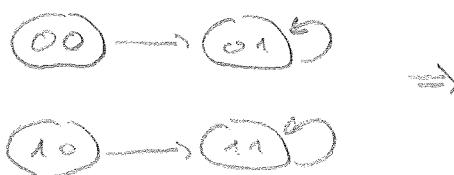

Q_1, Q_2	Q_1^+, Q_2^+	D_1, D_2
00	01	0
01	01	0
10	11	1
11	11	1

ff

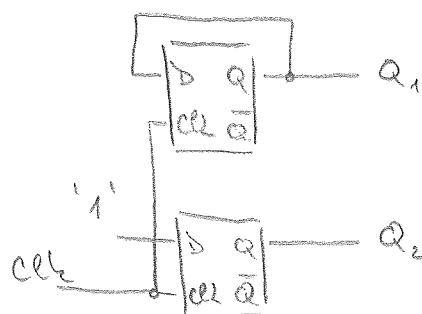
$$\begin{aligned}D_1 &= Q_1 \\D_2 &= '1'\end{aligned}$$




b)

(9)

A	B	C	pva
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

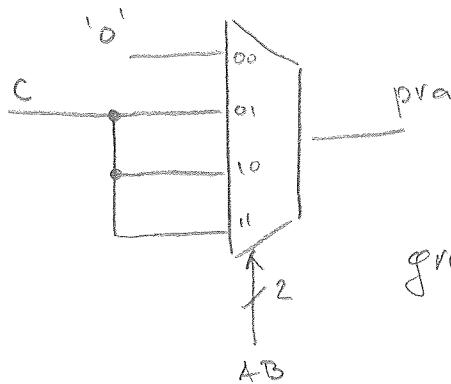

greise May!

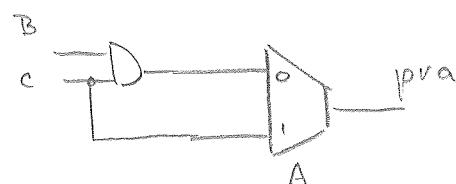anypal zahler
AND!

(10)

$$f = CB + C\bar{B} + \bar{B} + A(B + \bar{B})$$

$$= C(B + \bar{B}) + \bar{B} + A(B + \bar{B})$$

$$= C + \bar{B} + A$$

$$\begin{array}{c} A \\ \oplus \\ B \\ \oplus \\ C \end{array} \Rightarrow D$$

abc pva


C	AB			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$$f = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$


1. pismeni izpit iz Elektronike v fiziki (FMT)
 2. julij 2018

V vseh nalogah napajamo operacijske ojačevalnike s $+5V$ in $-5V$.

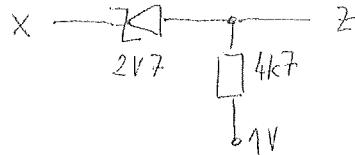
1. Narišite graf odvisnosti potenciala z od potenciala x .



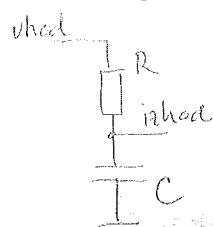
2. Narišite Bodejev diagram za fazni zamik spodnjega frekvenčnega filtra z $RC = 10\text{ms}$.



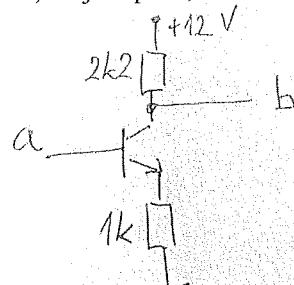
3. Kolikšno je ojačenje vezja za majhne signale ob optimalni delovni točki ojačevalnika? Kakšen je potencial v vozlišču b , ko je a pri $1,6\text{V}$?




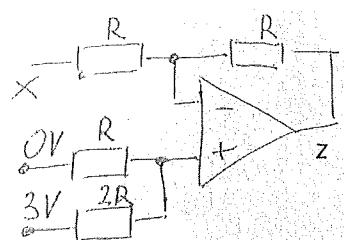4. Za katere vrednosti napetosti x je napetost z negativna?



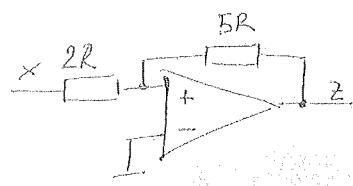5. Narišite histerezno karakteristiko $z(x)$ za naslednji komparator.







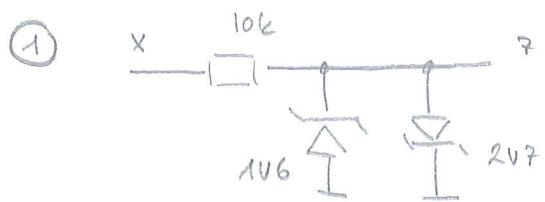


$V \rightarrow 1V6$ prenájazd za: $-0.6 > Z > 1.6V$

$Z \rightarrow 2V7$ prenájazd za: $-2.7 > Z > 0.6V$


era od diod prenájazd za

$$-0.6 > Z > +0.6$$

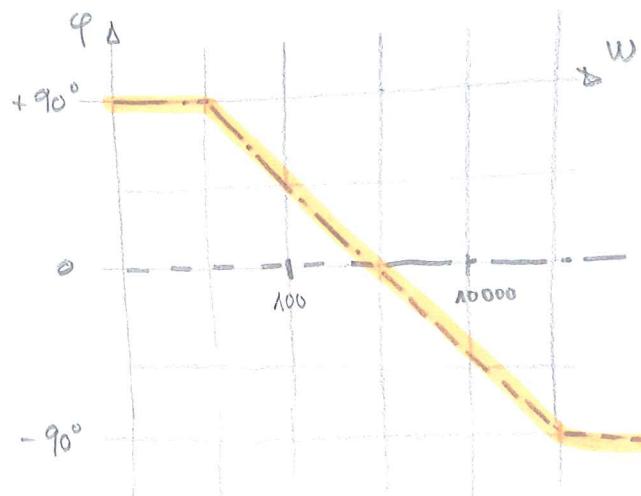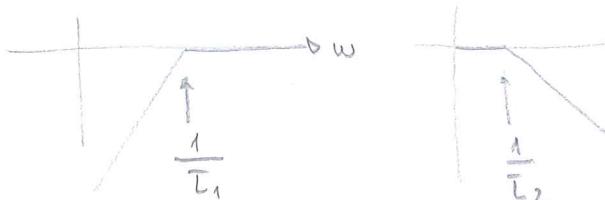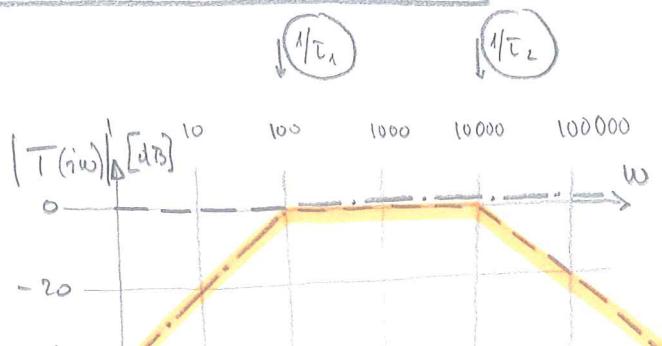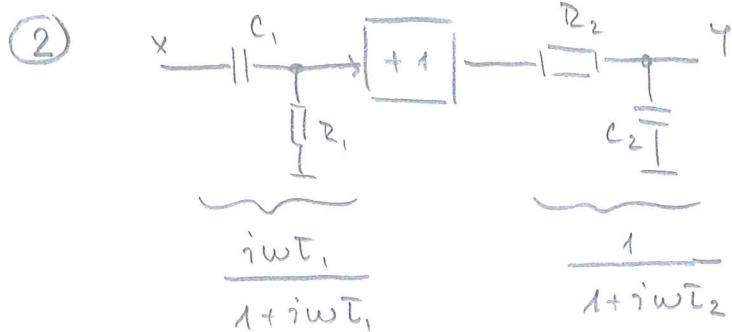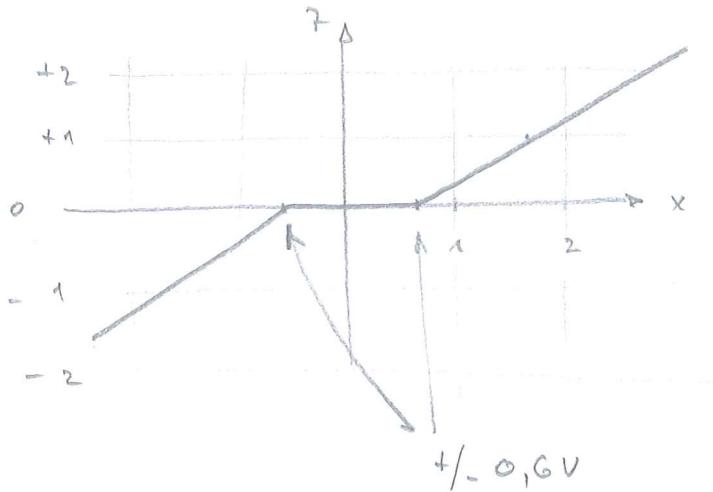

— slúpaj za
oba řešená

(3)

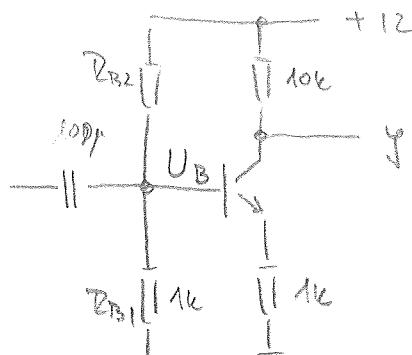

$$\text{gaci} \rightarrow -\frac{R_E}{R_E} = -\frac{10k}{1k} = -10$$

delovna napetost: $\langle y \rangle = 6V$

$$\text{zato: } U_{RE} = 12V - 6V = 6V$$

$$\text{in } I_{RE} = \frac{U_{RE}}{R_E} = \frac{6V}{10k} = 0.6mA$$

$$\text{isti tok (n) teče skozi } R_E, \text{ zato: } U_{RE} = I_{RE} \cdot R_E = 0.6mA \cdot 1k = 0.6V$$

nepetost na B je za $0.6V$ večja od U_{RE} , zato $U_B = 1.2V$

$$\text{pri tem teče skozi } R_{B1} \text{ tok: } I_{RB1} = \frac{U_B}{R_{B1}} = \frac{1.2}{1k} = 1.2mA$$


ta tok priteka skozi R_{B2} (tok v bazu je pomembnejši
pri tej skozi R_{B1}), na njeni je preden nepetost

$$+12 - U_B = U_{RB2} = +12 - 1.2 = 10.8V$$

$$\text{Njegova vrednost pa mora zato biti } R_{B2} = \frac{U_{RB2}}{I_{RB1}}$$

$$R_{B2} = \frac{10.8V}{1.2mA} = 9k$$


(4)

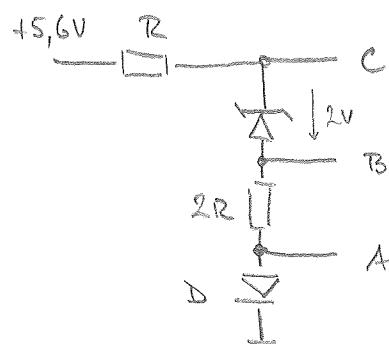

A: skozi večje teče tok, dioda D prevaja, zato je na njej preden nepetost $0.6V$

$$A = 0.6V$$

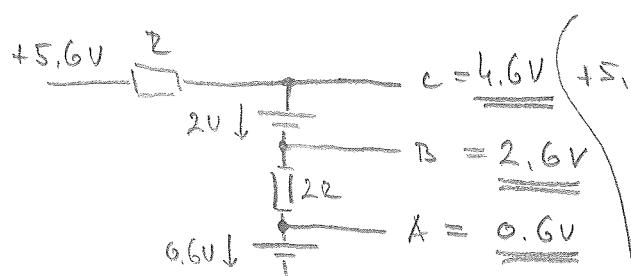B: prevaja v zaporni smerni, zato je na njej preden nepetost $2V \Rightarrow B$ in C sta razmaknjene za $2V$




$$c = 4.6V \quad +5.6V = U_E + 2V + U_{2k} + 0.6V; U_{2k} = 2U_E$$


$$3U_E = (5.6 - 2 - 0.6)V = 3V$$

$$U_E = 1V$$

(5)

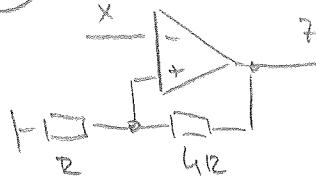
mapuje: $\pm 10 \text{ V}$
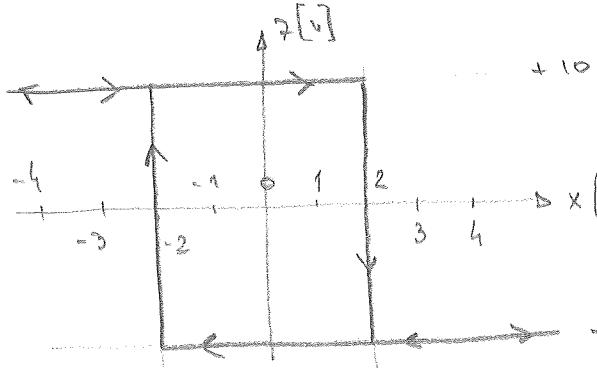
$$\text{preklapni fakti: } x = \frac{z}{2} + \frac{2}{2+4k\Omega} = \pm \frac{z}{5} = \pm 2 \text{ V}$$



\leftarrow posr. shodi
signal je vekom
naj inv. vlast, kraj
se prednosti obmjenjuje!

(6)

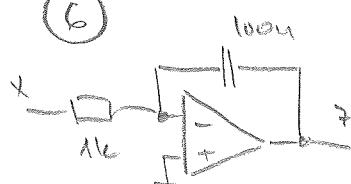


$$z = -\frac{1}{RC} \int x dt$$

 \sim

$$= -10^4 \int x dt$$


 \Downarrow
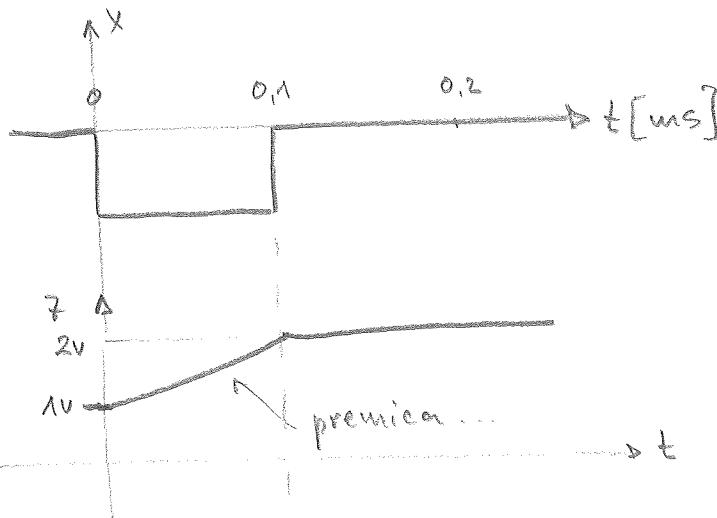
$$\begin{aligned} z &= 1 \text{ V} - 10^4 \cdot x \cdot t \\ &= 1 \text{ V} + 10^4 \cdot 10^{-4} \text{ V} = 2 \text{ V} \end{aligned} \quad \left. \right\} \text{pri } t = 0.1 \text{ ms}$$




$$(7) \text{ ojačuje } 6 \text{ dB} = 2 = 10 \cdot \log \frac{Y}{X} \Rightarrow \frac{Y}{X} = 10^{6/20} = 2 \quad (1.999)$$

$$\frac{Y}{X} = 2 \Rightarrow$$

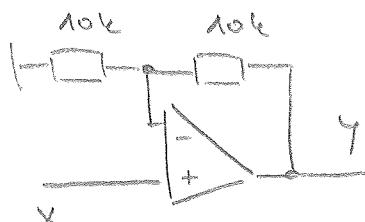

$$Y = X \left(1 + \frac{R_F}{R_i} \right) = 2X$$

(8)

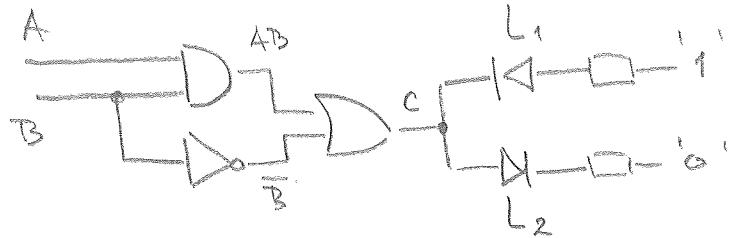


A	B	\bar{B}	AB	\bar{AB}	C	L_1	L_2
0	0	1	0	1	x	v	
0	1	0	0	0	v	x	
1	0	1	0	1	x	v	
1	1	0	1	1	x	v	


L_1 sveti za \bar{AB}

L_2 sveti za vse ostale kombinacije vrednosti A, B

(9)

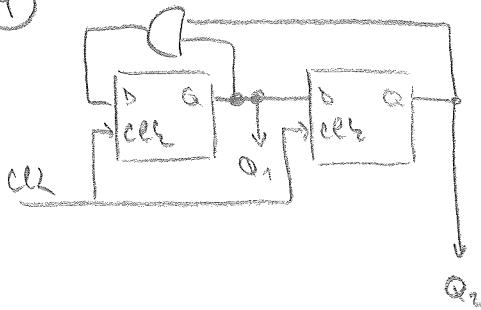


Q_1, Q_2	Q^+, Q_2^+
0 0	0 0
0 1	0 0
1 0	0 1
1 1	1 1

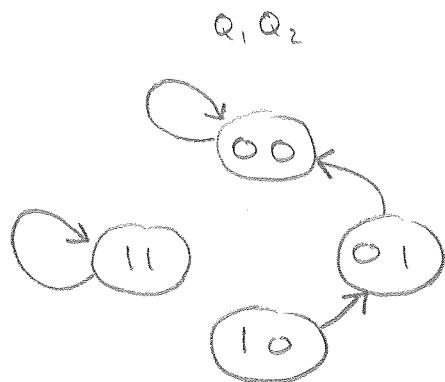

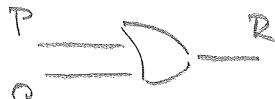(10)


$$\begin{aligned}
 & (P\bar{Q} + (Q + Q\bar{Q})\bar{P}) + (\bar{P}(\bar{Q}\bar{P}) + Q \cdot (\bar{P} + P)) = \\
 & = (\bar{P}\bar{Q} + Q\bar{P}) + (\bar{P}\bar{Q}\bar{P} + Q) = \\
 & = \bar{P}(\bar{Q} + Q) + Q = \\
 & = \bar{P} + Q = R
 \end{aligned}$$



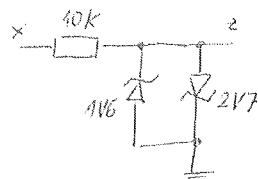
2. pismeni izpit iz Elektronike v fiziki (FMT)
 23. avgust 2018

V vseh nalogah napajamo operacijske ojačevalnike s $+5V$ in $-5V$.


- Narišite graf odvisnosti potenciala z od potenciala x , za x med $-3V$ in $3V$.



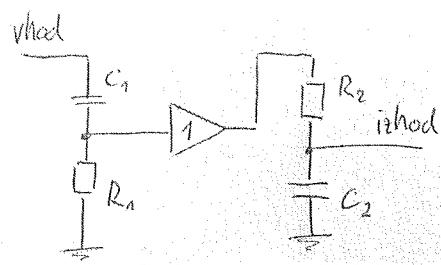
- Narišite Bodejev diagram za ojačenje spodnjega frekvenčnega filtra z $1/R_1C_1 = 100/s$ in $1/R_2C_2 = 10000/s$.



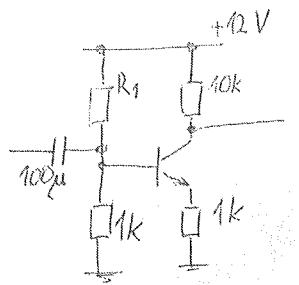- Izberite vrednost R_1 tako, da bo delovna točka ojačevalnika optimalno nastavljena. Kolikšno je ojačenje vezja?




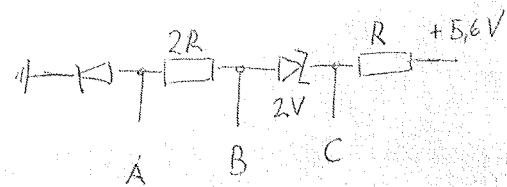- Izračunajte potenciale v točkah A , B in C .




1. pisan izpit Elektronika v fiziki 2.7.2018

①

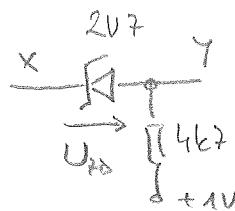

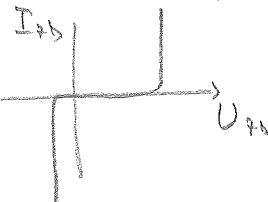
ZD: preverja, ko je na ujem vec kot 2.7 V ali manj kot -0.6 V



potri: predzma!

Torej: ZD preverja za


$$1V - 0.6V > X > 1V + 2.7V$$

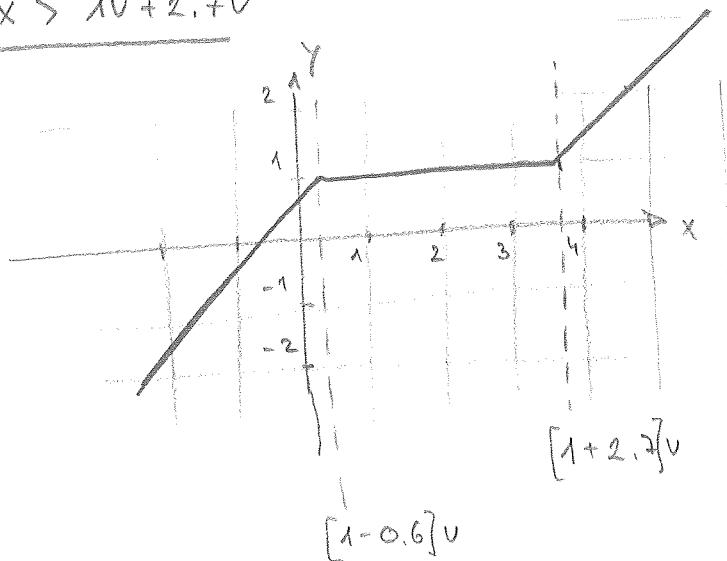

$$[1+2.7]V$$



$$[1-0.6]V$$

②

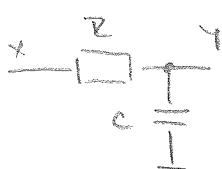


$$RC = 10\text{ms}$$
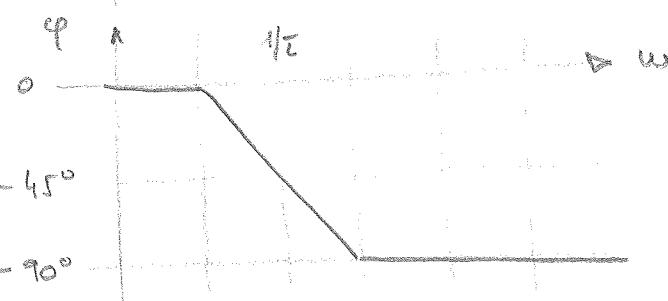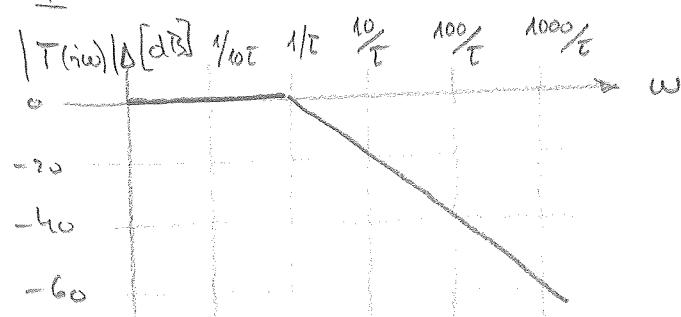
$$T(p) = \frac{1}{1+pR} \Rightarrow T(iw) = \frac{1}{1+iwRC}$$



$$\omega = 100, f = \frac{100}{2\pi}$$

③

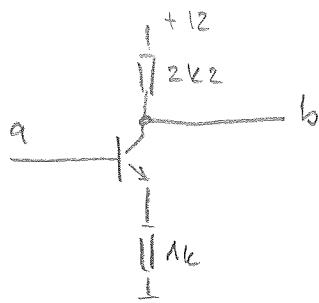

$$\text{izjācījums: } -\frac{R_c}{R_e} = -\frac{2k2}{1k} = -2,2$$

$$a = 1,6V \Rightarrow U_{RE} = 1,6V - U_{BE}$$


$$= 1,6V - 0,6V = 1V$$

$$I_{RE} = \frac{U_{RE}}{1k} = \underline{1mA} = I_c$$

$$U_{RE} = I_c \cdot 2k2 = 2,2V$$

$$b = +12V - 2,2V = +12V - U_{RE} = \underline{9,8V}$$

④

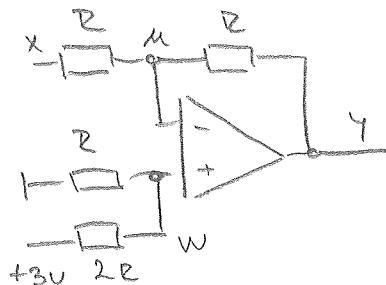

$$\text{a) } w : w = +3 \frac{R}{R+2R} = +1V$$

$$\text{b) idealis OP: } u = w = +1V$$

c) vērtīgāma mazība x un y

$$\frac{u-x}{R} + \frac{u-y}{R} = 0 \Rightarrow y = -x + 2u$$

$$\text{d) išķērš } x \text{ ja } y < 0 \Rightarrow -x + 2u < 0$$

$$x > 2u = 2V$$

$$\underline{x > 2V \Rightarrow y < 0}$$

⑤






neje zinā: vērtīgāme mazība x un $w=0$

$$\frac{x}{2R} + \frac{z}{5R} = 0 ; z = \pm 10V$$

$$\boxed{x = \pm \frac{2}{5}z = \pm 4V} \quad \begin{array}{l} \text{tolei sta} \\ \text{neji} \\ \text{zinā} \end{array}$$

izpaujājums: $\pm 10V$

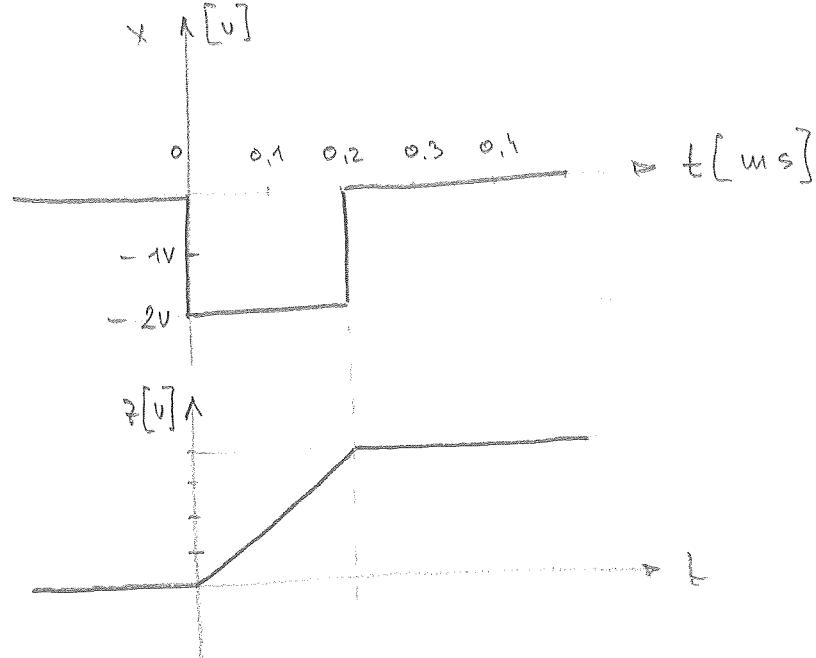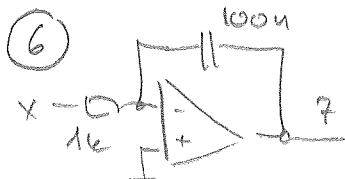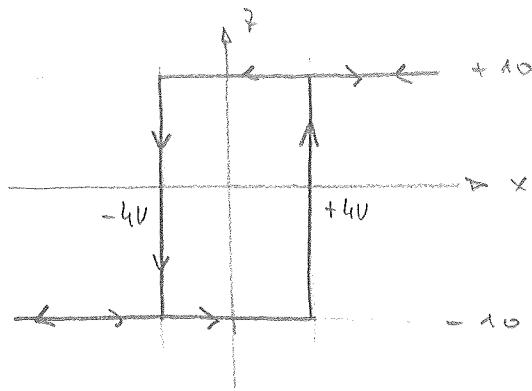

$$z = -\frac{1}{RC} \int x dt$$


$$RC = 1k \cdot 100 \cdot 10^{-9} s \\ = 10^{-4} s$$

$$z = -10^4 \cdot x \cdot t \quad \text{for } 0 < t < 0.2 \mu s$$


$$z \Big|_{t=0.2 \mu s} = -10^4 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot 10^{-4} = \underline{\underline{4V}}$$

⑦ ojačanje = $+12 \text{ dB} = 9 = 20 \cdot \log \frac{4}{x}$
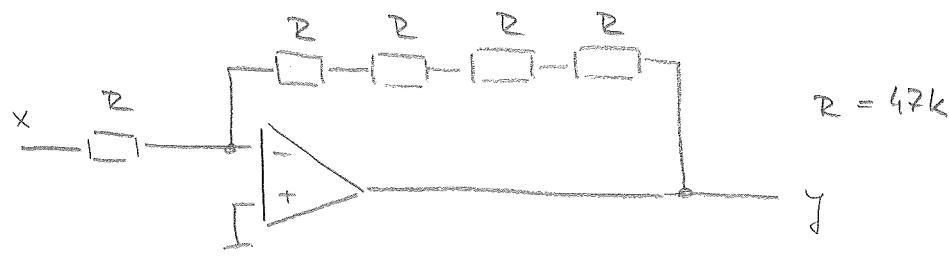
$$\frac{4}{x} = 10^{\frac{12}{20}} = \underline{\underline{4}} \quad (3.981) ; \text{ negativno}$$



e)


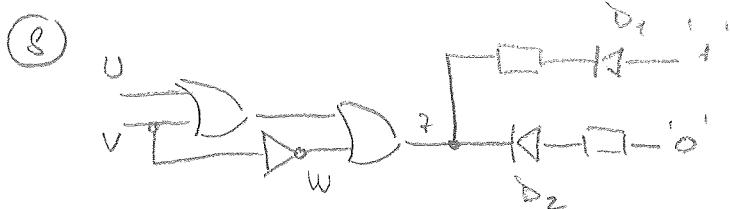


U	V	W	7	D ₃
0	0	1	1	
0	1	0	1	X
1	0	1	1	
1	1	0	1	

D₂: ne sveli, je morske obnijma

D₁: ne sveli, + ni nizac '0'

⑨

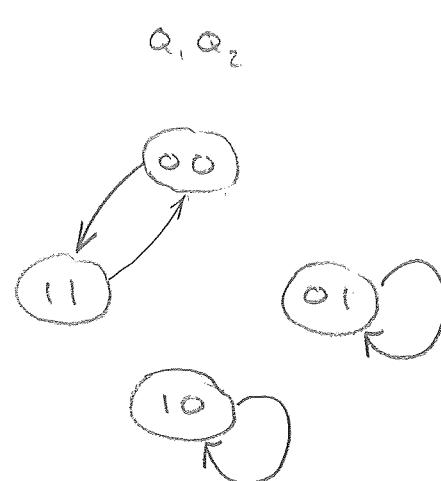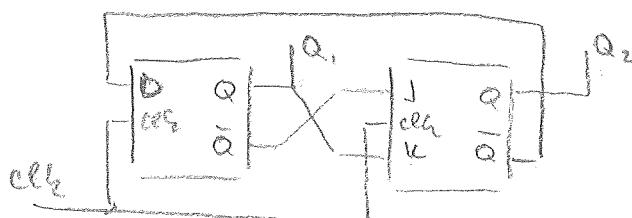

Q ₁ Q ₂	Q ⁺
0 0	Q
0 1	0 }
1 0	1 }
1 1	Q

semistabile

Q ₁ Q ₂	Q ₁ ⁺	Q ₂ ⁺
0 0	1	1
0 1	0	1
1 0	1	0
1 1	0	0


⑩

$$(A \cdot \bar{A}) + (B + A \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{B} + B) =$$

$$= (B + A \cdot \bar{B}) \cdot (A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{A}) =$$

$$= \underbrace{B \cdot A \cdot \bar{B}}_0 + \underbrace{B \cdot \bar{A}}_{AB} + \underbrace{A \cdot \bar{B} \cdot A \cdot \bar{B}}_0 + \underbrace{A \cdot \bar{B} \cdot B \cdot \bar{A}}_0$$

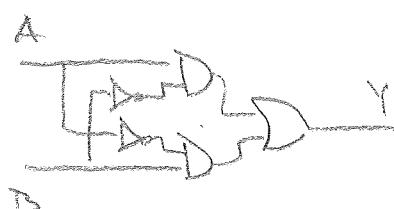
$$= A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{A} = A \oplus B$$




3. pismeni izpit iz Elektronike v fiziki (FMT)

12. september 2018

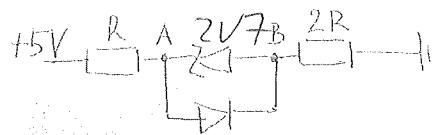
1. Izračunajte napetosti v točkah A in B.



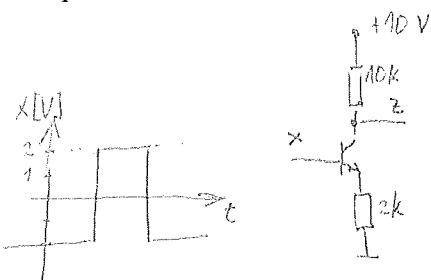
2. Narišite graf poteka izhodne napetosti z.



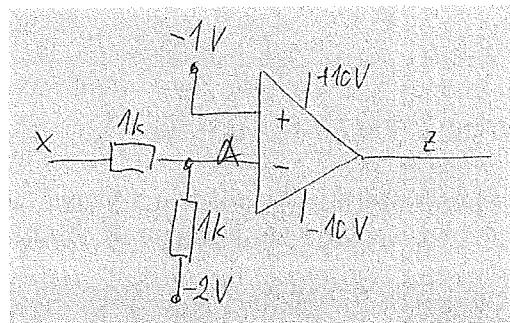
3. Za katere vrednosti napetosti x je napetost z negativna?



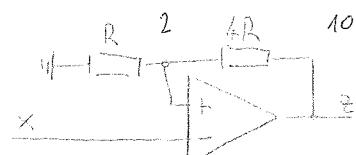4. Narišite histerezno karakteristiko $z(x)$ za naslednji komparator. $\pm 10 \text{ V}$




5. Narišite potek izhodnega signala z.

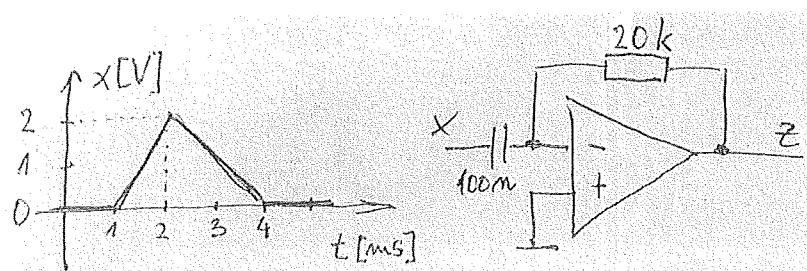

3. pisan input Elektrovalen u figuri 12.9.2018


2)

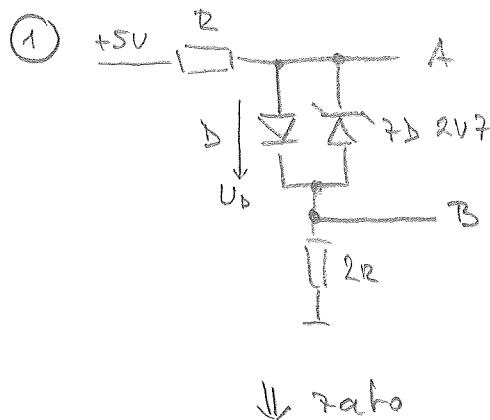

\Rightarrow prevaja, zato je ne njen
reden repetorji $0.6V = U_D$

\Rightarrow ne prevaja, se je ne njen da
 $0.6V$; prevajala bi žele pri
 $U_D > 2.7V$ ali za $U_D < -0.6V$

\Downarrow zato

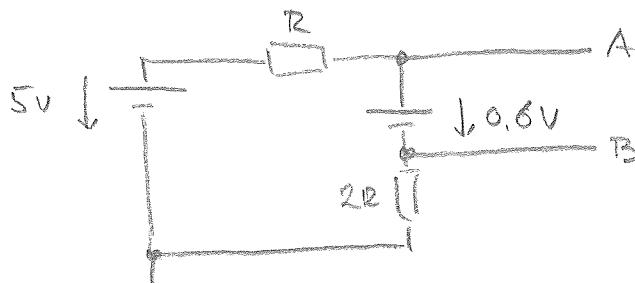



$$\text{velja: } 5V = U_R + 0.6V + U_{2R}$$

$$5V = 0.6V + 3U_R$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_R = \frac{4.4V}{3} = 1.46V \\ U_{2R} = 2U_R = 2.93V \end{array} \right.$$

$$B = \underline{\underline{2.93V}}$$

$$A = \underline{\underline{3.53V}}$$

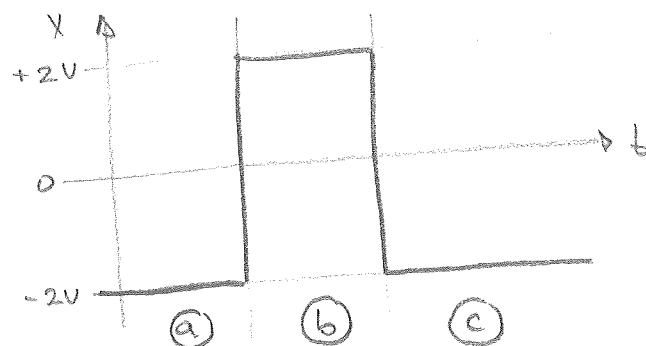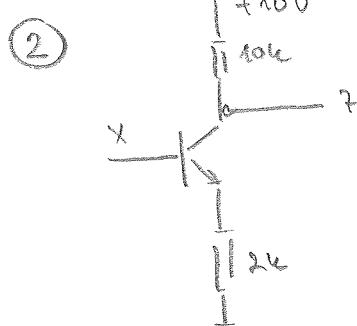


(a) & (c): neg. x \Rightarrow T2 ne
prevaja
 \Downarrow
 $x = +10$


$$(b) x = +2V \Rightarrow U_{RE} = +2V - 0.6V = 1.4V$$

$$I_E = I_c = 1.4V / 2k = 0.7mA$$

$$U_{RC} = I_c \cdot R_c = 0.7mA \cdot 10k = 7V$$
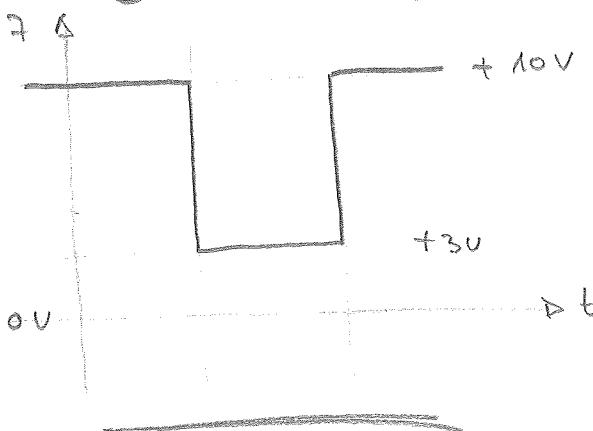
$$z = +10 - U_{RC} = \underline{\underline{3V}}$$



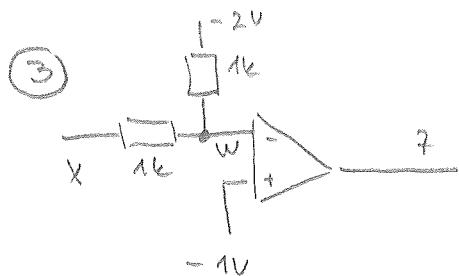

vezje je komparator

$$z = -10V \text{ za } \underline{\underline{W > -1V}}$$

voleščina enačba za W :


$$\frac{w-x}{1k} + \frac{w-(-2V)}{1k} = 0$$

$$2w = x - 2V \Rightarrow w = \underbrace{\frac{x-2V}{2}}_{>-1V} > -1V$$

$$x-2V > -2V$$


$$\underline{\underline{x > 0V \Rightarrow z < 0}}$$

④

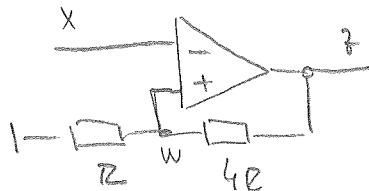

nepajanje $\pm 10V$

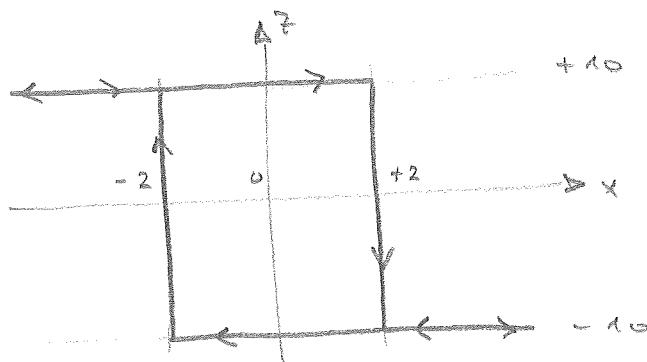
$$\text{preflop pri: } x = z \frac{R}{R+4k} = \pm 10 \frac{1}{5} V \\ = \pm 2V$$



pozor: vhodni signal je veden na inv. vred, tako se predstavi drugač

5)

⑤

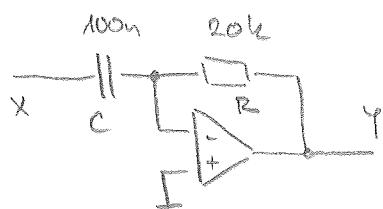

diferenciator

$$y = -RC \frac{dx}{dt}$$

$$= -10 \cdot 20 \cdot 10^3 \frac{dx}{dt}$$

$$= -2 \cdot 10^3 \frac{dx}{dt}$$

a) odvod $x = 0 \Rightarrow y = 0$


b) odvod je konstanten in

$$\text{značaj: } \frac{dx}{dt} = \frac{2V}{10^{-3}s} = 2 \cdot 10^3 V/s$$

$$\text{zato: } y = -2 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^3 = \underline{\underline{-4V}}$$

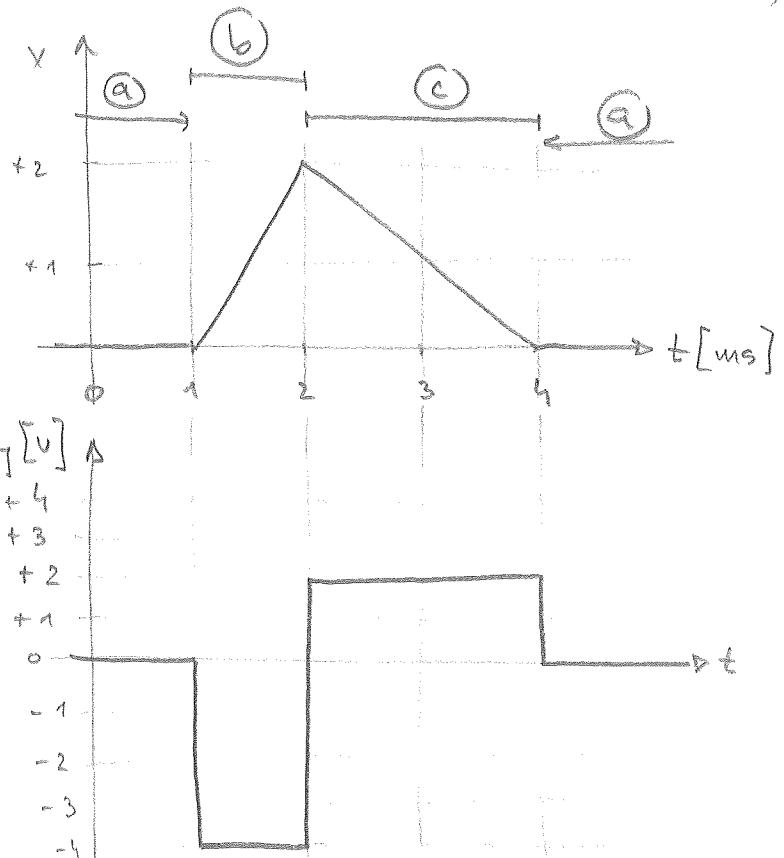c) odvod je konstanten in značaj $\frac{dx}{dt} = \frac{-2V}{2 \cdot 10^{-3}s} = -10^3 V/s$

$$\text{zato: } y = -2 \cdot 10^3 \cdot (-10^3) = \underline{\underline{+2V}}$$




⑥

$$\text{ojačanje } 6dB = 20 \log \frac{Y}{X} \Rightarrow Y = \underline{\underline{2X}} \text{ do } f = 10^3 \text{ Hz}$$

ojačanje nad 1kHz neda $\approx 20dB/\text{deka}\text{do} \Rightarrow -\frac{1}{T}$

 T

torej:

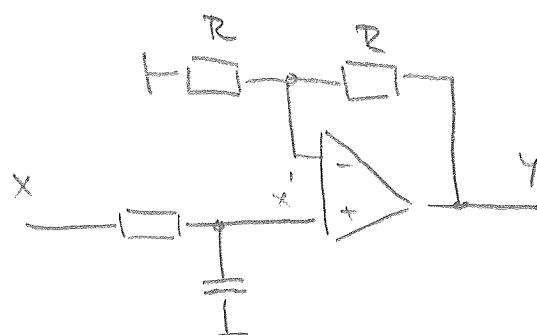: ojačevalnik: $y = \underline{\underline{x \cdot 2}}$


RC : prelomna frekvence
pri 1000Hz

$$w_p = 2\pi \cdot 1000\text{Hz} = \frac{1}{RC}$$

na primer: izberi $C = \underline{\underline{10\text{nF}}}$
izračunaj: $R = \frac{1}{2\pi \cdot 10^3 \cdot 10^{-8}}$

$$R = \underline{\underline{15.9k}}$$

7)

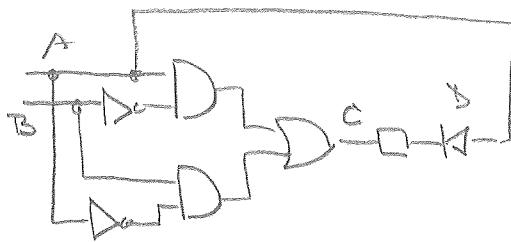

upostavitev 1: \rightarrow lahko sveti le, če je $A=1$ in $C=0$


neštevanje se prenestoči v izhajajoči bistega B , za katerega je $C=0$ pri $A=1$, torej \rightarrow sveti za $B=1$ in $A=1$

daljše pot:

A	B	\bar{A}	\bar{B}	$A\bar{B} + \bar{A}B$	D : sveti za <u>$A=1$ in $A \oplus B = 0$</u>
0	0	1	1	0	x
0	1	1	0	1	x
1	0	0	1	1	x
1	1	0	0	0	svehi

\sim
XOR


8)

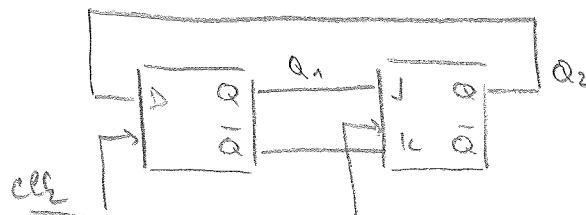

k	Q^+
0 0	Q
0 1	0
1 0	1
1 1	Q

gle priklo v postopev

Q_1, Q_2	Q_1^+	Q_2^+
0 0	0	0
0 1	1	0
1 0	0	1
1 1	1	1

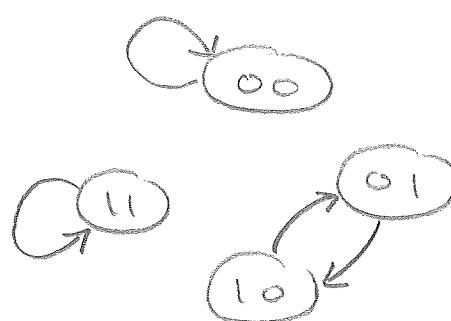

4)

$$\textcircled{9} \quad F = \left(P \cdot (\bar{Q} \cdot \bar{P}) + Q \cdot (\bar{P} + P) \right) + \left((Q + Q \cdot \bar{Q})P + (\bar{P} \cdot \bar{Q}) \right) = \\ F = \cancel{\bar{P} \bar{Q} \bar{P}} + Q + Q\bar{P} + \bar{P}\bar{Q} =$$

$$F = Q + P\bar{Q}$$


P	Q	$Q + P\bar{Q}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$\underline{\underline{F = P + Q}}$$



time ↘

(10)

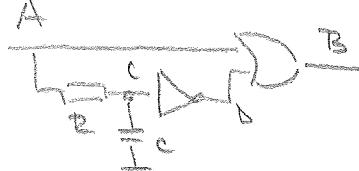

$$RC = 10 \mu s$$

