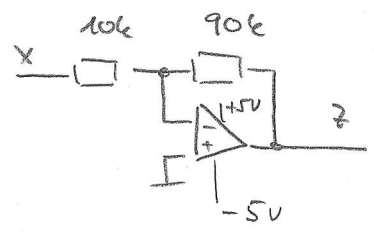



13a



idealni op: $G \rightarrow \infty$
 $I_B \rightarrow 0$

$$A = - \frac{90k}{10k} = -9$$

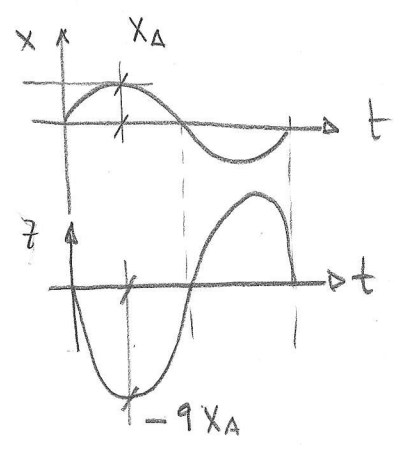izh. signal je po velikosti devet-kratnik vhodnega, obrnjen je oblika in frekvenca




ker gre izh. napetost lahko le do napetostij (+/- 5V), do izh. signal popravi, če bo njegova amplit. postala > +/- 5V

Vhodni signal ima lahko amplitudo največ:

$$X_{AMAX} = 5V/9 = 0,555V$$

če je amplit. X_A večja, je izhodni signal popravi, nečje ni več linearni ojačevalnik

13b

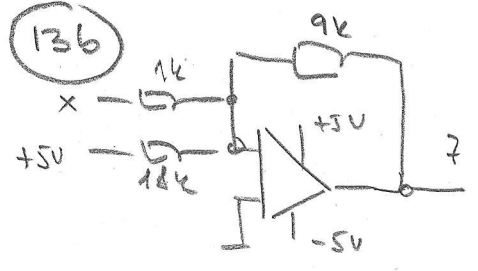


idealni op: $G \rightarrow \infty$
 $I_B \rightarrow 0$

$$Z = -X \frac{9k}{1k} - (+5V) \frac{9k}{18k} =$$


$$= -9X - 2,5V$$

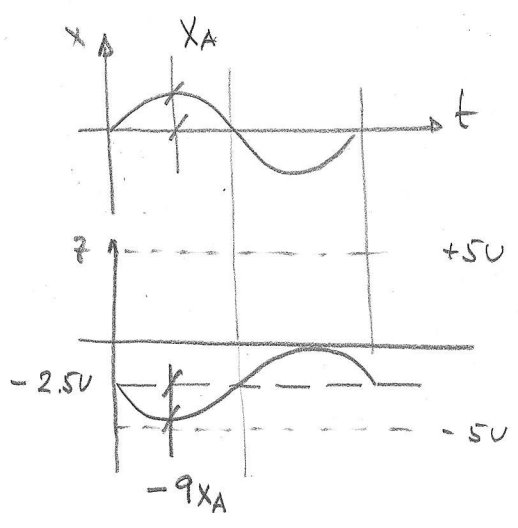izh. signal gre lahko le do +/- 5V
 - začnemo pri -2,5V in gremo zgoraj x ne ničje, uvidov ne gre pod -5V



$$X_{AMAX} \text{ za lim. ojač.} = \frac{2,5}{9} = 0,277V$$

13c

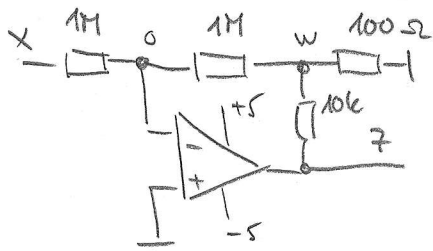

napišemo:

$$\frac{X}{1M} + \frac{W}{1M} = 0 \Rightarrow X = -W$$

$$\frac{W}{1M} + \frac{W-Z}{10k} + \frac{W}{100} = 0$$

$$\downarrow$$

$$-\frac{X}{1M} - \frac{X}{10k} - \frac{Z}{10k} - \frac{X}{100} = 0 \quad / \cdot 1M$$


$$-X - 100X - 10000X = 100Z$$

$$Z = -X \cdot 100,101 \quad \text{ojačenje } \underline{\underline{A = 100,101}}$$

prilika: uporaba 10k in 100Ω sestavljata delilnik napetosti, ker sta njuni uporabi mnogo manjši od uporabi $Z = 1M$, ki je breme delilnika, lahko delilnik napetosti obravnavamo ločeno. Dobimo:

$$W = Z \frac{100}{10k + 100} \doteq \underline{\underline{\frac{Z}{100}}}$$

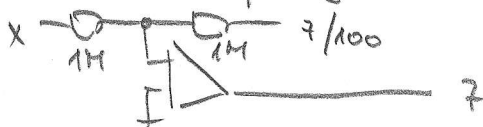od tu naprej imam opraviti le s prostanskim vezjem, ki ima ojačenje -1




$$\text{Zato: } Z \doteq - \frac{X}{100}$$

ostalo: največja amplituda izhodnega signala Z je lahko 5V, zato je največja amplituda vhodnega signala $5/100 = \underline{\underline{50mV}}$

prednosti : vhodna upornost v vezji 13a je $10k$
 - " - v vezji 13e je $1M$

↓
 veliko ojačenje lahko dosežemo
 tudi takrat, če ^{ima} vhodni
 uporile v inverziranju ojač. veliko
 uporab

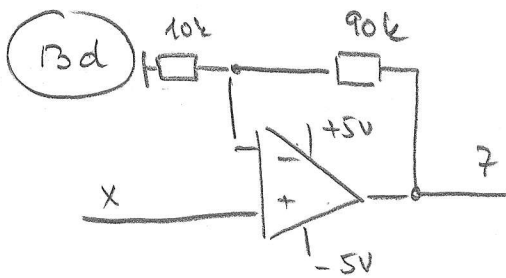
slabosti : občutna napetost OP bolj vpliva na izh. signal



idealni OP: $G \rightarrow \infty$
 $I_B \rightarrow 0$

$$A = 1 + \frac{90k}{10k} = 10$$

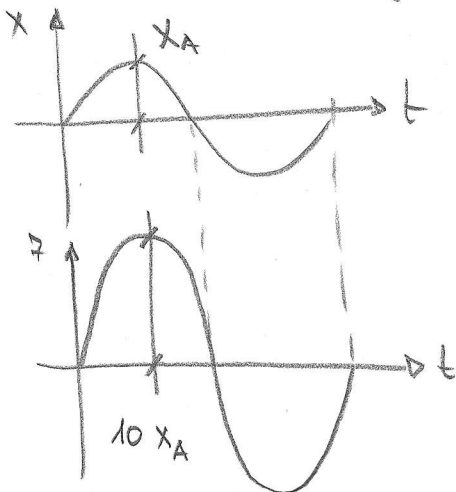
dopustna ampl. izhodnega signala je $5V$, to
 pomeni, da vhodni signal X z amplitudo $0.5V \Rightarrow$ največja
 amplituda vhodnega signala je $0.5V$



prednost: vhodni tok $I_B \approx 0$
 ↓
 vezje ima nestrojni
 veliko vhodno upornost

slabost: — (predznak?)

13e

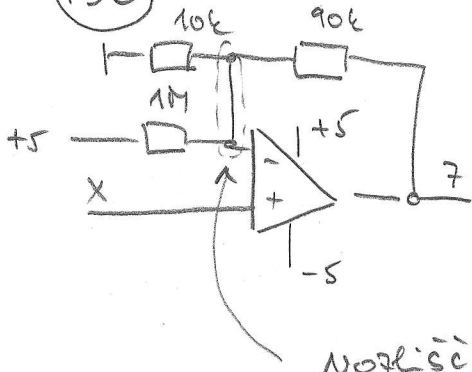

idealni OP : $G \rightarrow \infty$
 $I_B \rightarrow 0$ } napetost med
 vhodoma u OP $\equiv 0$


na inv. vhodu je prav
 tako signal x

Notiščna enačba za:

$$\frac{x}{10k} + \frac{x-5}{1M} + \frac{x-z}{90k} = 0 \quad / \cdot 1M$$

$$100x + x + 11,1x - 5 = 11,1z$$
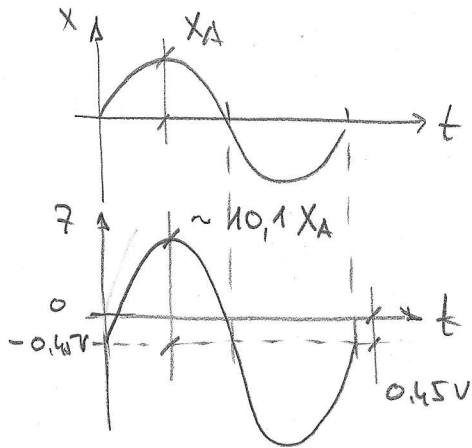
$$z = \frac{112,1}{11,1} x - \frac{5}{11,1} \Rightarrow \underline{\underline{z = 10,099x - 0,45V}}$$




enačba prej: izh. signal
 ne more post. -5V, torej je
 največja ampl. izh. signala
 $5V - 0,45V = 4,55V$

ker je ojačanje vezja $\sim 10,1$

$$\Downarrow$$

$$X_{A \text{ MAX}} = \frac{4,55V}{10,1} = 0,455V$$

13f

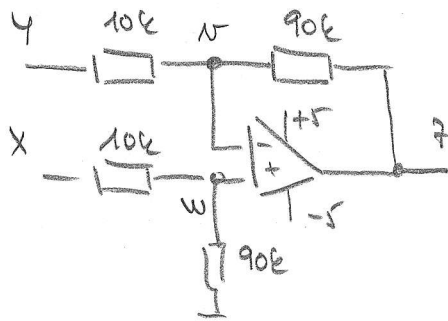

idealni OP: $G \rightarrow \infty$
 $I_B \rightarrow 0$

neg. povratna vezava:

$$\underline{v = w}$$

sh. tk $v = w$ OP = 0 \Rightarrow izračunaj $w = x \frac{90k}{10k + 90k} = x \frac{9}{10}$


laho zapisi voltazno enačbo za $v = w$

$$\frac{v - y}{10k} + \frac{v - z}{90k} = 0$$


$$9v - 9y + v - z = 0$$

$$z = 10v - 9y = 10 \cdot \frac{9}{10} x - 9y =$$

$$\underline{\underline{z = 9(x - y)}}$$

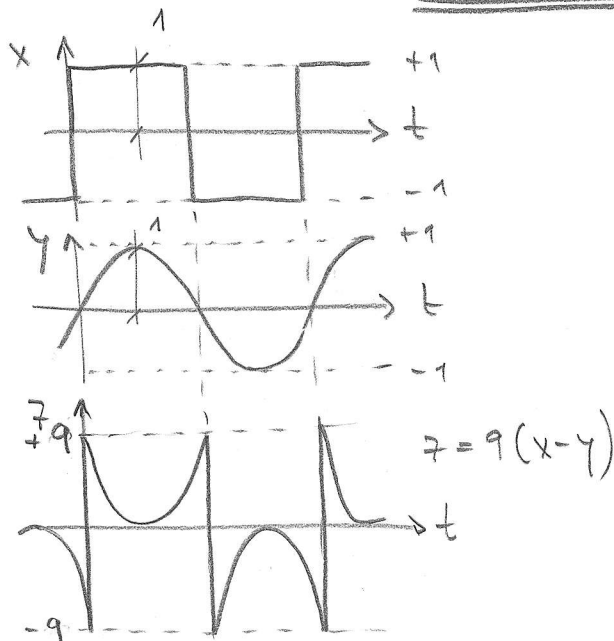


14a

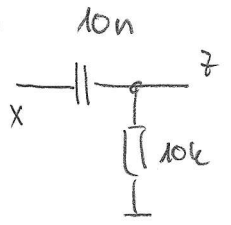


$$\tau = R \cdot C = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^3 = 100 \cdot 10^{-6} = 100 \mu s$$

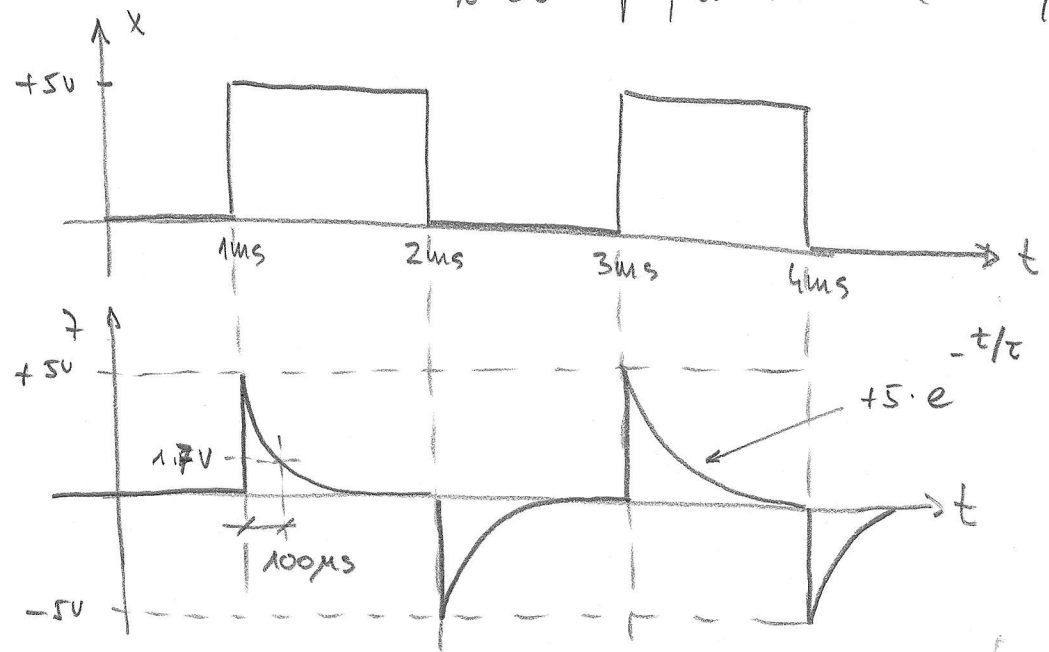
u τ napetost pada na 36% začetne
u 5τ pojav iztveni (skoraj)



14b

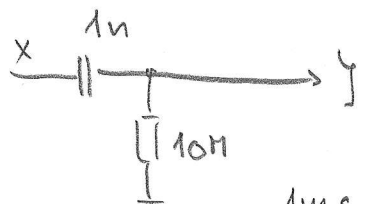

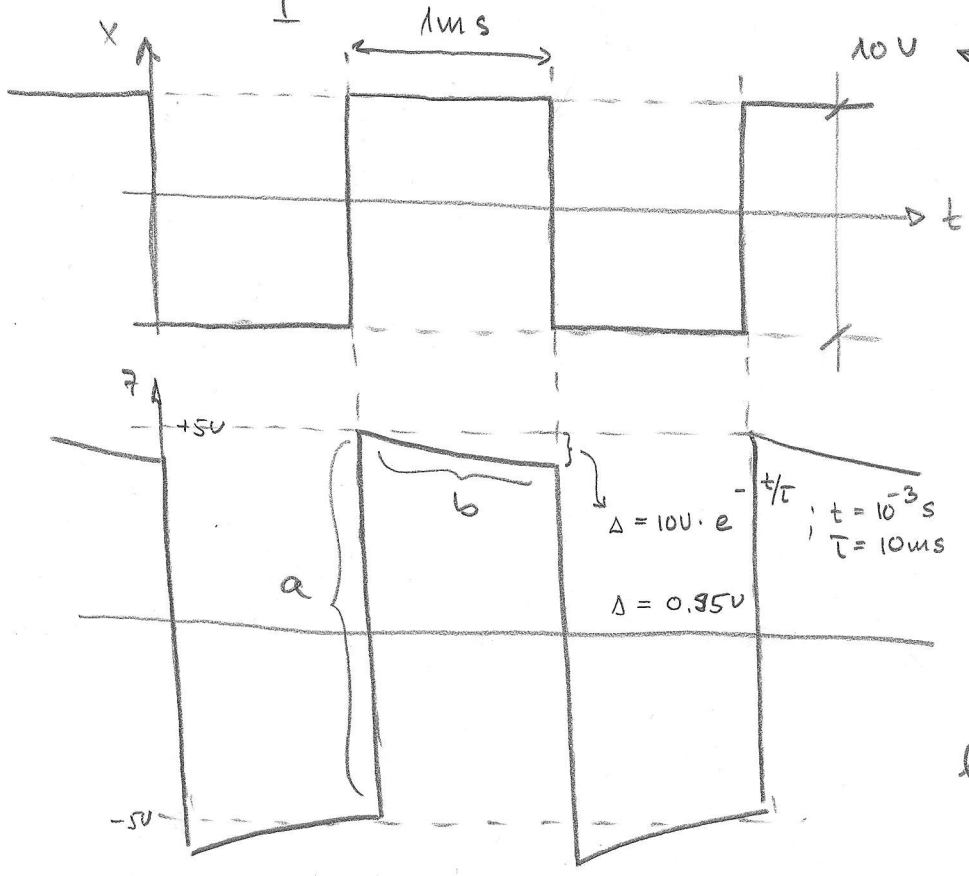
$$\tau = R \cdot C = 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^6 = 10 \cdot 10^{-3} = 10 \text{ ms}$$




a) postoj za 10
b) eksponentno upadanje, a le čisto začel del, saj je $\tau = 10 \text{ ms}$, gledamo pa le prvo ms!


14b

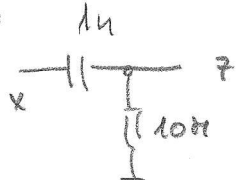

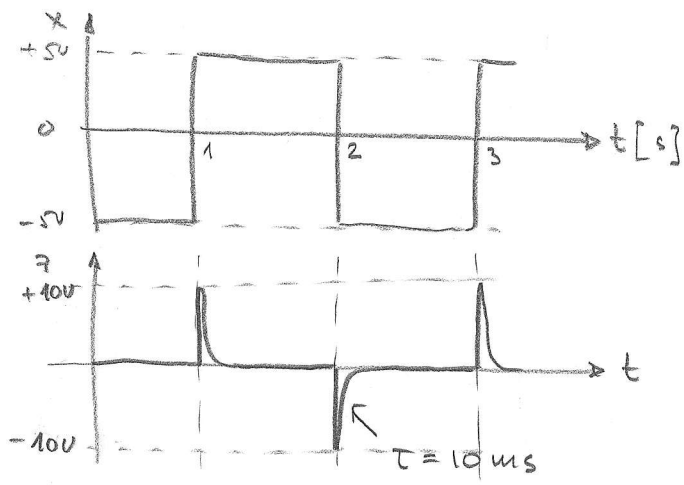
$$\tau = Z \cdot C = 10^{-9} \text{ F} \cdot 10 \cdot 10^6 \Omega = 10 \text{ ms}$$




14c

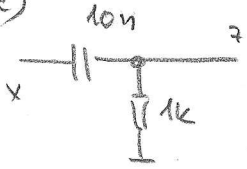


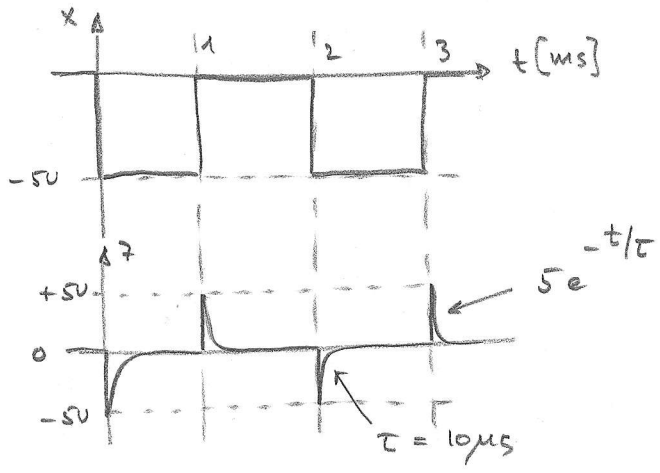
$$\tau = RC = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 10^3 = 10 \mu\text{s}$$



14d

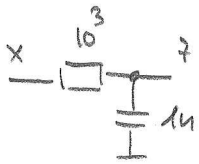

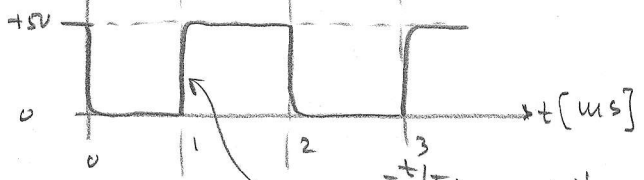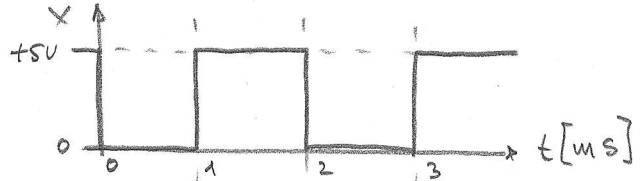
$$\tau = RC = 10^3 \cdot 10^{-9} = 1 \mu s$$





$5(1 - e^{-t/\tau})$; hitro exp. naraščanje od 0v do +5V

14e

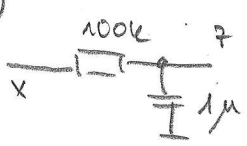
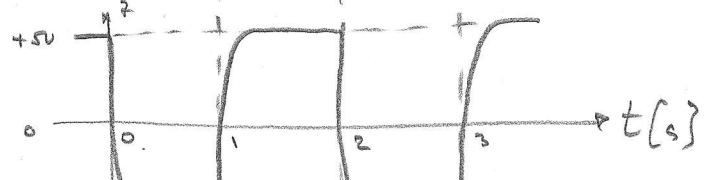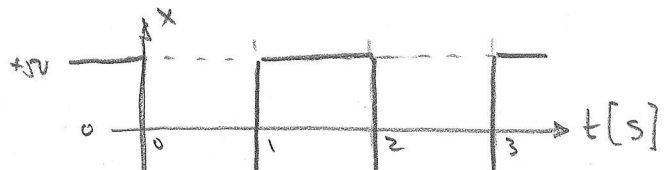
$$\tau = RC = 100 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} = 100 \text{ ms}$$




$10e^{-t/\tau} - 5$; exp. padanje od +5V proti -5V

14f



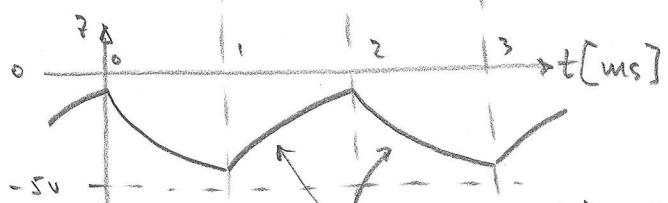
$$\tau = RC = 10^3 \cdot 10^{-6} = 1 \text{ ms}$$




exp. naraščanje in padanje

ker je $\tau \approx$ polperiodi, se C ne napolni do konca, se pred tem se oh. napetost x spremeni

15a

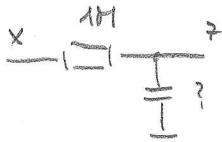

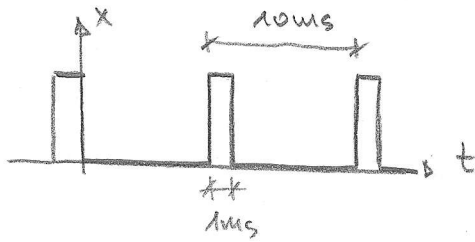potrebujemo pasprečevalnik za
spodnje sklepe




$$f = \frac{1}{10\text{ms}} = 100\text{Hz}$$

dovolj bo, če bo $\tau \gg T = 10\text{ms} \Rightarrow$

$$\text{vzemimo } \tau = 10 \cdot 10\text{ms} = \boxed{100\text{ms}} \Rightarrow C =$$
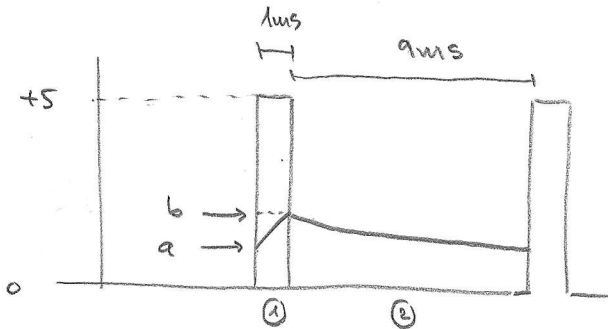
$$C = \tau / R = \frac{100 \cdot 10^{-3}}{10^6} = \underline{\underline{100\text{ }\mu\text{F}}}$$



stacionarno stanje:

med ① se napoli od a do b

med ② se sprazni od b do a

→ v periodi je stanje enako

$$\textcircled{1} \quad b = (5-a)(1 - e^{-1/100}) + a$$

$$\textcircled{2} \quad a = b \cdot e^{-9/100} \Rightarrow b = a e^{9/100}$$

$$a e^{9/100} = (5-a)(1 - e^{-1/100}) + a$$

$$= 5 - 5e^{-1/100} - a + a e^{-1/100} + a$$

$$a [e^{9/100} - e^{-1/100}] = 5(1 - e^{-1/100})$$


$$a = 5 \frac{1 - e^{-1/100}}{e^{9/100} - e^{-1/100}} = 5 \cdot \frac{0,00995}{0,10412} = \underline{\underline{0,4778\text{ V}}}$$

$$b = 0,4778\text{ V} \cdot e^{9/100} = \underline{\underline{0,5228\text{ V}}}$$

$$\Delta = b - a = \underline{\underline{45\text{ mV}}} \quad \text{dovolj dobro pasprečenje}$$

izh. repetost τ se spreminja za 45 mV


156

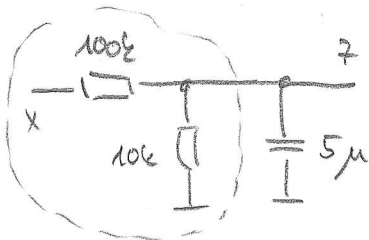

kombinirano vezje, in evostveni R_e


Thevenin

predpostaviti da napetost na izviru X

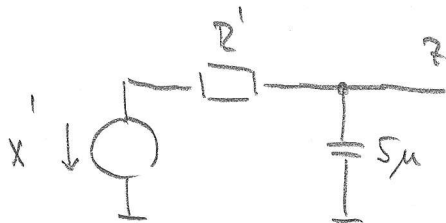

$$X' = X \frac{10k}{10k + 100k} = \frac{X}{11}$$
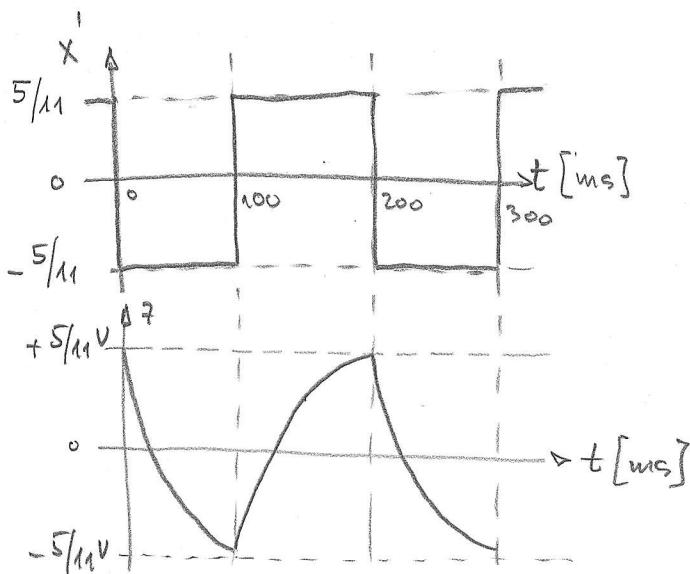
$$R' = 100k \parallel 10k = \frac{10 \cdot 100}{10 + 100} k = \underline{\underline{9,091k}}$$




$$\tau = R' C = 9,091k \cdot 5\mu = \underline{\underline{0,45ms}}$$

$$\tau \approx 10k \cdot 5\mu !$$

perioda traja malo več od $2\tau \Rightarrow C$ se nepolni ma $\approx 90\%$ končne vrednosti


15c

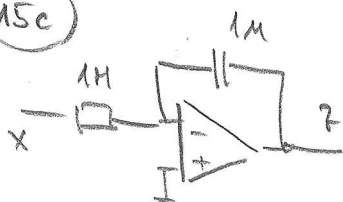

vezje je integrator (z idealnim OP)

$$Z = - \frac{1}{RC} \int_0^T X(t) dt$$

$$\tau = RC = 10^6 \cdot 10^{-6} = 1s$$

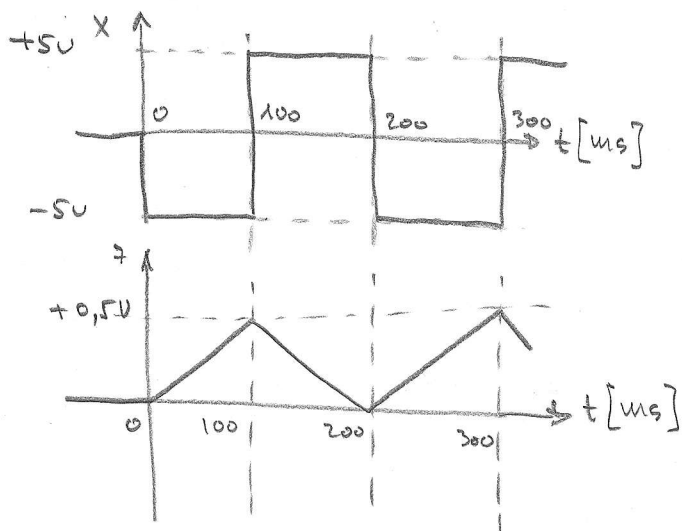


predpostavi: začnemo ob $t=0$ tačnat je $Z=0$

$$X = 5V \Rightarrow \text{konst!}$$


$$Z_{\text{ab}} = - \frac{1}{1} \cdot 5 \int_0^T dt ; \tau = 0,1s$$

15d

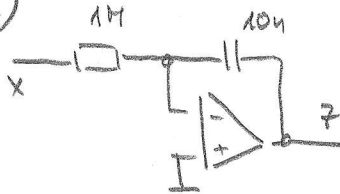

vezje je integrator:

$$z = -\frac{1}{RC} \int_0^T x(t) dt$$

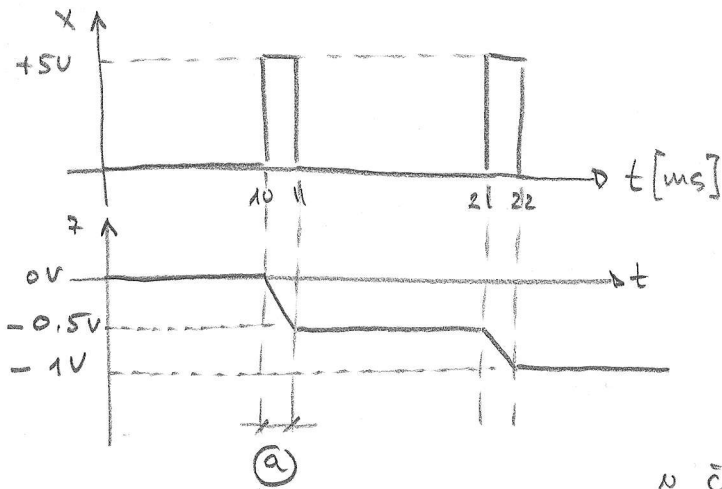

na začetku je $z=0$ (reset)


kadar je $x=0 \Rightarrow z = \text{konst}$
 $x > 0 \Rightarrow z$ pada

v času (a) : $\Delta z = -\frac{1}{RC} \int_0^{1\text{ms}} 5V dt$

$$= -\frac{5}{10^6 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} \cdot 10^{-3} V$$

$$\Delta z = -0.5V$$

15e

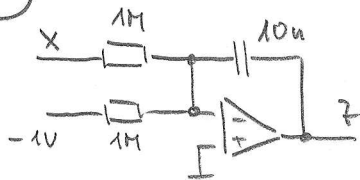

vezje je integrator z dvehma vhodoma

↓
uporabi načelo superpozicije

a) $x \neq 0, (-1) = 0$


b) $x = 0, (-1) \neq 0$

a) enak kot 15d




$$b) z_b = -\frac{1}{10\mu s} \int_0^T (-1) dt$$

$$= 100 \cdot t = 1V/10\mu s$$
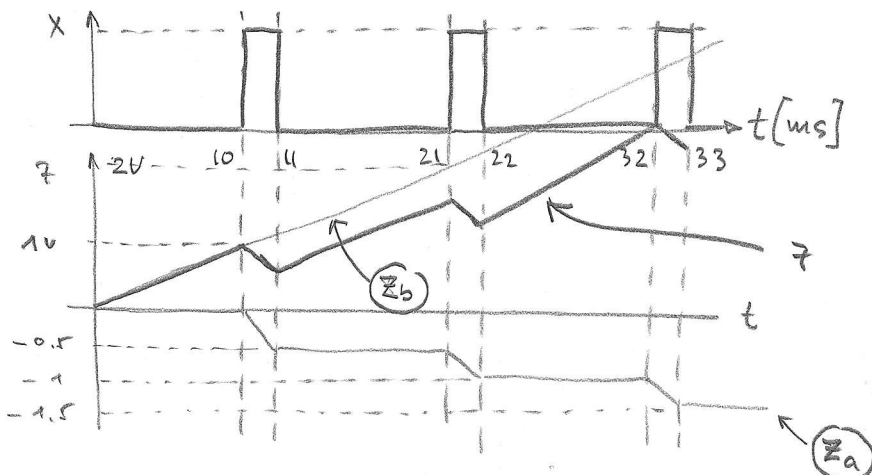
$$z = -\frac{1}{RC} \int_0^T \text{vhod}(t) dt, RC = 10\mu s$$



15 ž

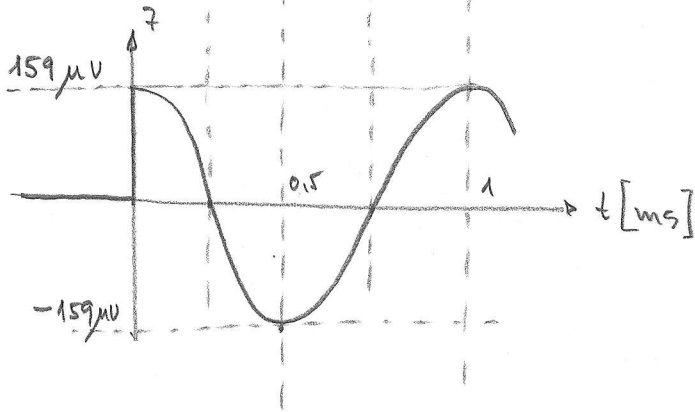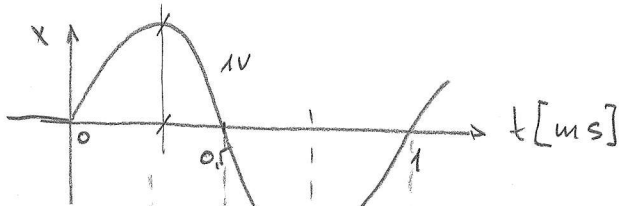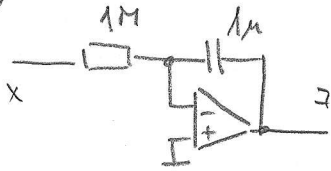

vezje je integrator z idealnim op

$$z = -\frac{1}{RC} \int x(t) dt + c$$

ϕ

$$RC = 10^6 \cdot 10^{-6} = 1s$$

$$z = - \int 1 \cdot \sin 2\pi \cdot 10^3 t dt$$

$$= + \cos 2\pi \cdot 10^3 t \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 10^3}$$

$\frac{1}{159 \cdot 10^{-6}}$

amplituda
signala na
izhodu